



## บทที่ 2

### ทฤษฎีวงจรรวมขนาดใหญ่และการออกแบบ

#### ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรรวม

นับจากการประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์เมื่อกว่าสามสิบปีที่ผ่านมา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทมาดมาดต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เมื่อเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ก้าวหน้าถึงระดับที่สามารถรวบรวมวงจรรวมทรานซิสเตอร์ จำนวนนับหมื่นนับแสนตัวบรรจุไว้ในอุปกรณ์เดียวกันที่เรียกกันว่า วงจรรวม (Integrated Circuit, IC) (S.M.Sze, 1988) อุปกรณ์นี้ได้กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เกือบทุกชนิดในชีวิตประจำวันของเรา อาทิ เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ เครื่องซักผ้า วีดีโอเกมส์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ วงจรรวมจึงนับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษยชาติ

#### 1. ระดับความซับซ้อนของวงจรรวม

เทคโนโลยีการผลิตสารกึ่งตัวนำที่พัฒนาขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนวงจรรวมทรานซิสเตอร์ที่บรรจุในวงจรรวมขึ้นอย่างรวดเร็วจากเพียงไม่กี่สิบตัว ในวงจรรวมระดับ Small Scale Integration (SSI) ในราว ค.ศ. 1961 มาเป็นหลายร้อยตัวในวงจรรวมระดับ Medium Scale Integration (MSI) จำนวนวงจรรวมทรานซิสเตอร์ที่บรรจุในวงจรรวม เพิ่มขึ้นเป็นหลายพันตัว เป็นวงจรรวมระดับ Large Scale Integration (LSI) ในราว ค.ศ. 1971 ในปัจจุบันเราสามารถบรรจุวงจรรวมทรานซิสเตอร์ลงในวงจรรวมได้ในระดับหมื่นตัวขึ้นไป ที่เรียกกันว่า วงจรรวมขนาดใหญ่มาก Very Large Scale Integration (VLSI) ในตารางที่ 1 แสดงวิวัฒนาการของวงจรรวม

ตารางที่ 1.1 วิวัฒนาการของวงจรรวม

ปี ค.ศ.	1947	1961	1966	1971	1980	1985	1990	
เทคโนโลยี	ประดิษฐ์ ทรานซิสเตอร์	อุปกรณ์ ดิสครีท	SSI	MSI	LSI	VLSI	ULSI <sup>1</sup>	GLSI <sup>2</sup>
จำนวนทรานซิสเตอร์/ชิพของผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยประมาณ	1	1	10	100-1,000	1,000-20,000	20,000-500,000	>500,000	>10,000,000
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์	-	จิ้งจันทรานซิสเตอร์และไดโอด	เกต, ฟลิปฟลอป	ตัวนับ, มัลติเพล็กซ์เซอร์, ตัวบวก	ไมโครโปรเซสเซอร์แบบ 8 บิต, ROM, RAM	ไมโครโปรเซสเซอร์แบบ 16 และ 32 บิต, อุปกรณ์สนับสนุนเฉพาะแบบ	โปรเซสเซอร์แบบพิเศษ, อุปกรณ์ประมวลผลแบบ Real time	

1 Ultra large-scale integration

2 Giant large-scale integration

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทำให้จำนวนทรานซิสเตอร์/ชิพ มีค่าสูงขึ้นเกิดจากการมีพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบและตรวจสอบวงจรรวมทรานซิสเตอร์ในชิพให้ดีขึ้น

2. วงจรรวมมาตรฐานและวงจรรวมเฉพาะกิจ

ในระยะแรกที่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก ผู้ผลิตจะเริ่มต้นจากการนำวงจรรวมมาตรฐานที่ผลิตจากบริษัทผู้ผลิตวงจรรวมรายใหญ่ เช่น อินเทล โมโตโรลา ฮิตาชิ ฯลฯ มาประกอบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board) แล้วนำไปรวมเข้ากับอุปกรณ์อื่น ๆ สร้างขึ้นเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ออกจำหน่ายต่อไป วงจรมาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายทั่วไปในลักษณะนี้เรียกว่า Standard Product IC (SPIC) ตัวอย่างวงจรรวม มาตรฐานที่รู้จักกันดี ได้แก่ วงจรตระกูล TTL 74/5400 วงจรรวม CMOS 4000 เป็นต้น

เมื่อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นพร้อมกับการแข่งขันด้านการตลาดมีความรุนแรงยิ่งขึ้น ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องหาทางเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าของตนเองควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตและป้องกันการลอกเลียนแบบสินค้าของตน วิธีหนึ่งที่ทำให้คือลดจำนวนวงจรรวมบนแผ่นวงจรมิชิพให้น้อยลงโดยรวบรวมวงจรรวมมาตรฐานหลายตัวเข้าเป็นวงจรมิชิพตัวเดียวกัน ในบางครั้งอาจตัดแปลงวงจรมิชิพนี้ให้มีรายละเอียดและคุณสมบัติแตกต่างไปจากวงจรรวมมาตรฐานที่มีจำหน่ายทั่วไป จากแนวความคิดนี้เองทำให้เกิดวงจรรวมอีกรุ่นหนึ่ง ที่ออกแบบและผลิตให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของผู้ใช้ วงจรกลุ่มนี้เรียกว่าวงจรรวมเฉพาะกิจ (Application Specific IC หรือ ASIC) (M.R.Haskard,1990)

ในขณะที่วงจรรวมมาตรฐานผลิตจำหน่ายโดยบริษัทขนาดใหญ่ในคราวละมาก ๆ โดยมีต้นทุนการผลิตและออกแบบสูงมาก วงจรรวมเฉพาะกิจสามารถผลิตได้ทั้งในจำนวนน้อย ๆ ไปจนกระทั่งผลิตคราวละนับแสนตัว แม้ว่าต้นทุนต่อตัวจะสูงกว่าวงจรรวมมาตรฐานแต่การลงทุนทั้งหมดจะต่ำกว่าจึงมีบริษัทผู้ผลิตวงจรรวมทั้งขนาดใหญ่และเล็กเป็นจำนวนมากให้บริการออกแบบและเอกสารวงจรรวมเฉพาะกิจอาทิ VLSI Technology, Hitachi, AWA ฯลฯ

ข้อดีของการใช้วงจรรวมเฉพาะกิจเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วงจรรวมมาตรฐาน ในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชนิดเดียวกันพอสรุปได้ดังนี้

1. ลดต้นทุนการผลิตซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่ขนาดแผงวงจรมิชิพมีขนาดเล็กลง ราคาจึงถูกลงด้วย
2. ลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้น
3. เพิ่มความเชื่อถือได้ของวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีอุปกรณ์น้อยลง
4. ป้องกันการลอกเลียนแบบสินค้า เนื่องจากการลอกเลียนแบบวงจรรวมเฉพาะกิจทำได้ยากกว่า

วงจรรวมมาตรฐานมาก

5. เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาดการค้า เนื่องจากลดเวลาการออกแบบลงได้มากและตัดแปลงให้สินค้ามีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้าได้

### 3. การจำแนกประเภทวงจรรวมเฉพาะกิจ

วงจรรวมเฉพาะกิจอาจนำแนกได้ตามลักษณะผู้ออกแบบวงจร (ผู้ใช้หรือผู้ผลิต) และตามลักษณะทางโปรแกรมในเชิงพาณิชย์ เรามักจำแนกวงจรรวมเฉพาะกิจออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (M.R.Haskard, 1989)


- ฟูลคัสตอม (Full Custom) วงจรรวมเฉพาะกิจประเภทนี้ มีลักษณะการออกแบบคล้ายคลึงกับวงจรรวมมาตรฐานเพียงแต่ผู้ใช้เป็นผู้ออกแบบแทนที่จะเป็นผู้ผลิต ผู้ใช้ต้องออกแบบวงจรรวมตั้งแต่ระดับทรานซิสเตอร์ จนกระทั่งรวมเป็นวงจรถูกขนาดใหญ่มากที่ทำงานได้ตามความต้องการ การออกแบบวงจรรวมประเภทนี้ต้องใช้ผู้ออกแบบที่มีความสามารถทักษะและประสบการณ์สูง เนื่องจากการออกแบบรูปทรงของซิลิคอน (Silicon Geometric Shape) ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD) จึงมีความสลับซับซ้อนมาก ทำให้ต้องใช้เวลานับเป็นเดือนในการเรียนรู้และออกแบบวงจรรวมประเภทนี้

- เซมิคัสตอม (Semi-Custom) วงจรรวมเฉพาะกิจประเภทนี้ ผู้ผลิตได้รวบรวมวงจรพื้นฐานต่าง ๆ เอาไว้ ซึ่งผู้ใช้จะเป็นผู้ออกแบบเชื่อมโยงวงจรพื้นฐานที่มีอยู่เข้าเป็นวงจรถูกขนาดใหญ่มากที่ทำงานได้ตามความต้องการ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบ

3.1 วงจรรวมเฉพาะกิจแบบเซมิคัสตอม วงจรรวมเฉพาะกิจแบบเซมิคัสตอมจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ (R.A.Cottrell,T.A.York,1988)

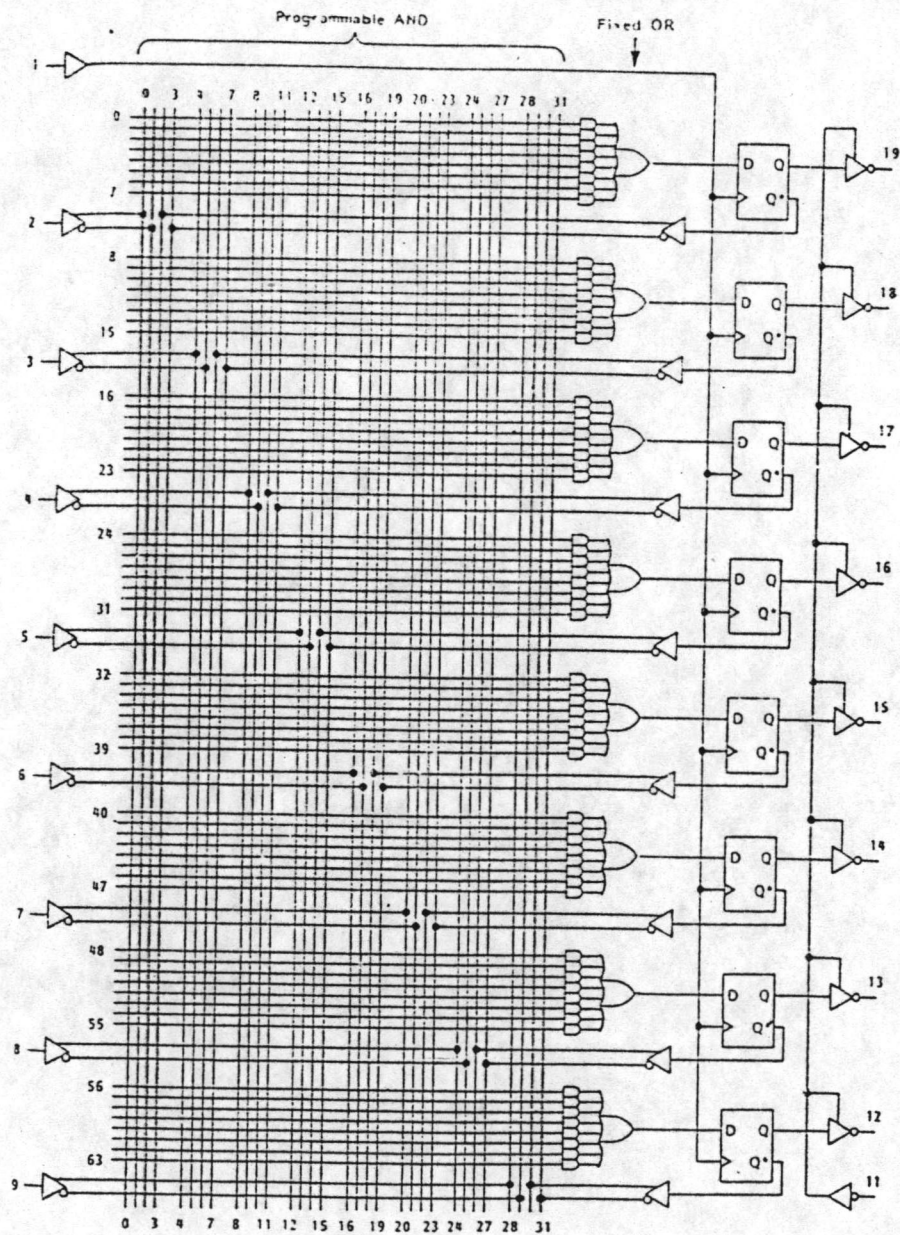
3.1.1 อุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้ (Programmable Logic Devices , PLD.)  
วงจรรวมเฉพาะกิจกลุ่มนี้ ผู้ผลิตได้บรรจุวงจรพื้นฐานประเภทต่าง ๆ เช่น AND OR INVERTER ไว้ในวงจรรวมตัวเดียวกัน ผู้ใช้สามารถออกแบบเชื่อมโยงวงจรถูกนี้เข้าเป็นวงจรเชิงเลขขนาดใหญ่ที่ทำงานตามความต้องการได้ และเมื่อออกแบบเสร็จแล้วก็สามารถผลิตขึ้นใช้ได้เองโดยวิธีการโปรแกรมตัวอุปกรณ์ผ่านเครื่องมือโปรแกรมที่มีระดับราคาไม่สูงมากนักโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้ผลิตทำการเจือสารแต่อย่างใด ระยะเวลา นับจากการออกแบบจนกระทั่งผลิตขึ้นใช้งานจึงสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับวงจรรวมเฉพาะกิจกลุ่มอื่น จึงเหมาะสมที่จะใช้พัฒนาต้นแบบหรือ ผลิตสินค้าที่มีจำนวนขายนับเป็นสิบหรือเป็นร้อยตัวเท่านั้น วงจรรวม PLD แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่

- อุปกรณ์พีเอแอล (Programmable array logic , PAL.) วงจรรวมพีเอแอลแต่ละตัวจะประกอบด้วย วงจรเกทแบบแอนด์ (AND gate) ที่เลือกต่อสาขาอินพุตได้ตามต้องการ กับวงจรเกทแบบออร์ (OR gate) ที่ต่อสาขาไว้คงที่แล้ว ดังแสดงในรูปที่ 2.1 ผู้ใช้สามารถเลือกต่อสาขาอินพุตให้วงจรรวมพีเอแอลตัวนี้ทำงานตามความต้องการได้ จากลักษณะนี้เองทำให้บางคนเรียกวงจรรวมพีเอแอลว่าเป็นวงจรรวมที่มี Fixed OR และ Programmable AND วงจรรวม PAL นี้เริ่มผลิตขึ้นประมาณ ค.ศ.1970 โดยบริษัท MMI ประเทศสหรัฐอเมริกา



รูปที่ 2.1 วงจรรวมพีเอแอล (Programmable Array Logic,PAL)


- วงจรรวมพีเอแอล (Programmable logic array ,PLA) วงจรรวมเฉพาะกิจกลุ่มนี้แต่ละตัวจะประกอบด้วยวงจรถ่ายแบบ AND และ OR ที่ผู้ใช้เลือกต่อสายอินพุตได้ตามต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 2.2 บางครั้งเรียกว่าเป็นวงจรรวมที่มี Programmable AND และ OR วงจรรวมพีเอแอลนี้เริ่มผลิตขึ้นประมาณ ค.ศ.1975 โดยบริษัทซิกเนติก (Signetics) ประเทศสหรัฐอเมริกา วงจรรวมพีเอแอลตัวหนึ่งจะทดแทนวงจรมাত্রฐานขนาดเล็ก (SSI) ได้ประมาณ 15-20 ตัว

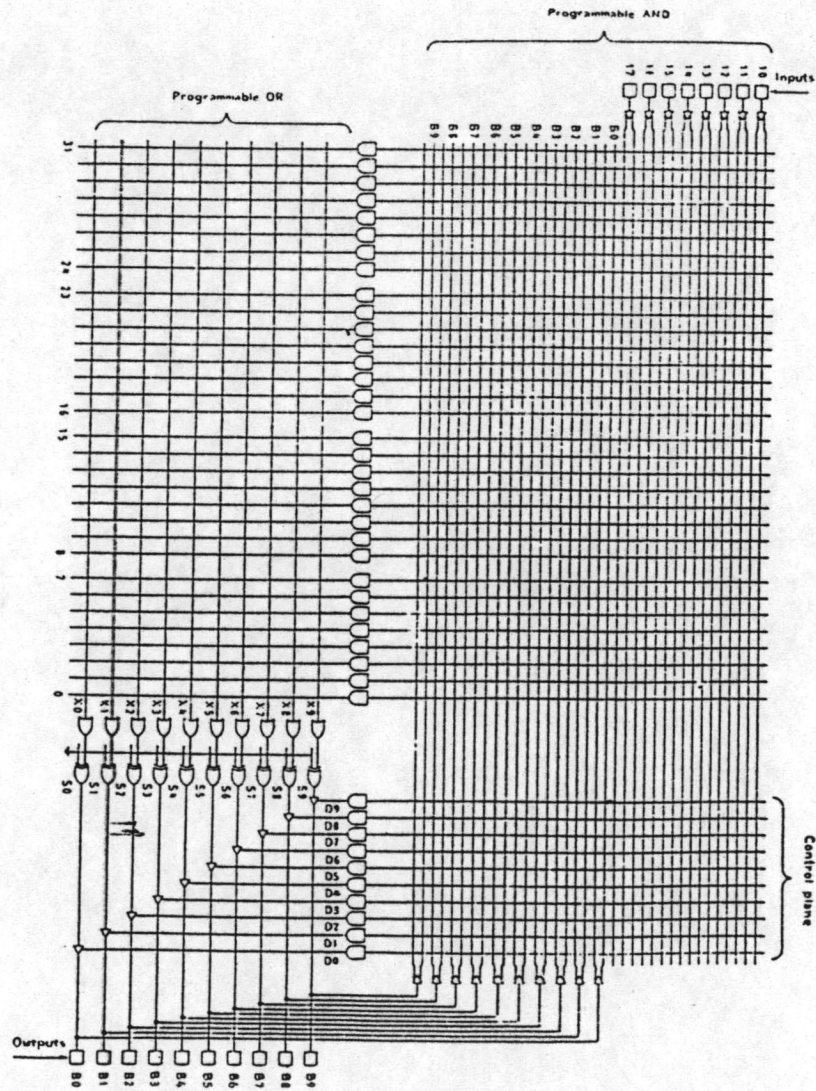

รูปที่ 2.2 วงจรรวมพีเอแอล (Programmable Logic Array, PLA.)

- เกทอาเรย์ที่สามารถโปรแกรมได้ (Programmable Gate Array ,PGA.)

วงจรรวมเฉพาะกิจกลุ่มนี้ เริ่มผลิตขึ้นประมาณปี ค.ศ.1986 โดยบริษัท ไซลิง (Xilinx) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้สถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Logic Cell Array (LCA) วงจรรวม LCA นี้ประกอบด้วยหน่วยวงจรพื้นฐานที่ผู้ใช้สามารถกำหนดหน้าที่การทำงานได้ตามต้องการ เรียกว่า Configurable logic block (CLB) และผู้ใช้สามารถเลือกต่อสายเชื่อมโยงระหว่าง CLB แต่ละหน่วยเพื่อให้เป็นวงจรรวมขนาดใหญ่ที่ทำงานตามที่ต้องการได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.3 เมื่อออกแบบเรียบร้อยแล้วผู้ใช้สามารถโปรแกรมวงจรรวม LCA นี้ขึ้นใช้งานได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องส่งไปเจือสารที่โรงงานผู้ผลิตแต่อย่างใด วงจร LCA นี้สามารถใช้กับวงจรเชิงเลขขนาดตั้งแต่ 1000 เกท ขึ้นไปจนกระทั่งถึง 9000 เกท

 

รูปที่ 2.3 การเชื่อมต่อ CLB ในวงจรรวมเกตอาเรย์ที่โปรแกรมได้

รูปที่ 2.4 ตัวอย่างมาโครเซลล์ของวงจรรวมเททราเรย์

Function		Macrocell			Symbol	Symbol No.	Delay					
Function Name	Equivalent Circuit	Power-est Gate Count	Normal-est Load Factor	Clamp Load When Open			Input Name	Output Name	t <sub>PLH</sub> (ns)		t <sub>PHL</sub> (ns)	
									K <sub>OLN</sub>	K <sub>ELN</sub>	K <sub>OHL</sub>	K <sub>NL</sub>
RS-Latch LRS0		8	1	@		A3	S	+Q	2.7	1.0	-	0.6
							R	+Q	2.5	1.0	2.6	0.6
							S	-Q	2.5	1.0	2.6	0.6
RS-Latch LRS3		8	1	#		A3	S	+Q	2.4	1.0	3.3	0.6
							R	+Q	-	1.0	2.7	0.6
							S	-Q	-	1.0	3.3	0.6
R2S2-Latch LR2S20		9	1	@ @ @ @		A4	S	+Q	2.7	1.0	-	0.6
							R	+Q	2.6	1.0	2.6	0.6
							S	-Q	2.6	1.0	2.6	0.6
R2S2-Latch LR2S23		9	1	# # # #		A4	S	+Q	2.4	1.0	3.1	0.6
							R	+Q	-	1.0	3.7	0.6
							S	-Q	-	1.0	3.7	0.6
D-Latch LD		5	1	@ @		C	G	+Q	3.2	1.2	2.9	0.9
							D	+Q	3.2	1.2	2.9	0.9
							G	-Q	2.6	1.2	2.9	0.9
D-Latch with CLR LDC1		6	1	@ @		C	G	+Q	3.5	1.2	3.4	0.9
							CL	+Q	2.3	1.2	2.4	0.9
							D	+Q	3.5	1.2	3.4	0.9
D-Latch with PRE LDP1		6	1	@ @		C	G	+Q	3.1	1.2	3.2	0.9
							CL	+Q	2.1	1.2	2.0	0.9
							D	+Q	3.1	1.2	3.2	0.9
D-Latch with PRE/ CLR LDPC3		7	1	@ @		C	G	+Q	3.3	1.2	3.2	0.9
							PR	+Q	2.4	1.2	2.5	0.9
							D	+Q	3.3	1.2	3.2	0.9
							G	-Q	2.9	1.2	3.0	0.9
							PR	-Q	2.2	1.2	2.1	0.9
							D	-Q	2.9	1.2	3.0	0.9
							G	+Q	3.8	1.2	3.5	0.9
							PR	+Q	2.9	1.2	2.8	0.9
							CL	+Q	2.3	1.2	2.4	0.9
							D	+Q	3.8	1.2	3.5	0.9
							G	-Q	3.2	1.2	3.5	0.9
							PR	-Q	2.5	1.2	2.6	0.9
							CL	-Q	2.1	1.2	2.0	0.9
							D	-Q	3.2	1.2	3.5	0.9
							D	-Q	3.2	1.2	3.5	0.9



3.1.2 เกทอาร์เรย์ (Gate Array) วงจรเฉพาะกิจประเภทนี้ผู้ผลิตจะบรรจุวงจรพื้นฐานประเภทเกทแบบต่าง ๆ ไว้ในวงจรรวมตัวเดียวกัน วงจรเกทบางส่วนจะต่อสายภายในไว้เป็นกลุ่มวงจรเชิงเลขที่ใช้งานกันทั่วไป ได้แก่ วงจรแลช (Latch) วงจรถอดรหัส (Decoder) วงจรรีจิสเตอร์ (Register) เป็นต้น กลุ่มวงจรเชิงเลขที่รวบรวมบรรจุไว้ในวงจรถูกเรียกว่ามาโครเซลล์ (Macrocell) หรือลอจิกเซลล์ (Logic-cell) ดังรูปที่ 2.4 ผู้ใช้มีหน้าที่ออกแบบต่อสายเชื่อมโยงระหว่างมาโครเซลล์แต่ละตัวเข้าด้วยกันให้เป็นวงจรเชิงเลขขนาดใหญ่ที่ทำงานได้ตามต้องการ แล้วส่งข้อมูลการออกแบบนี้ไปให้ผู้ผลิตทำการเอกสารต่อไป การออกแบบวงจรรวมเกทอาร์เรย์นี้ผู้ใช้ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับตัววงจรรวมเกทอาร์เรย์และมาโครเซลล์ที่บรรจุอยู่ในวงจรรวมตัวนั้น ซึ่งตามปกติผู้ผลิตจะส่งมาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเนื่องจากวงจรรวมประเภทนี้ต้องเอกสารโดยผู้ผลิตหลังการออกแบบทำให้มีต้นทุนการผลิตสูงคิดเป็นเงินหลายแสนบาทในการผลิตแต่ละครั้ง จึงเหมาะสำหรับการออกแบบเชิงพาณิชย์ที่มีปริมาณผลิตตั้งแต่หนึ่งพันตัวขึ้นไป


3.1.3 วงจรรวมเซลล์มาตรฐาน (Standard Cell) วงจรรวมเฉพาะกิจประเภทนี้ผู้ใช้เป็นผู้เลือกกลุ่มวงจรทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น เกท ฟลิปฟลอป ตัวนับ หน่วยความจำ ไมโคร โพรเซสเซอร์ จากแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บรรจุกลุ่มวงจรนี้ไว้ของผู้ผลิต นำมาออกแบบต่อเชื่อมกันให้เป็นวงจรที่ทำงานได้ตามต้องการ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบ กลุ่มวงจรที่สามารถเลือกนำมาต่อกันได้นี้เรียกว่า เซลล์มาตรฐาน (Standard cell) เซลล์มาตรฐานนี้ผู้ผลิตจะทำการออกแบบให้ใช้พื้นที่ซิลิคอนอย่างเป็นทางการเป็นประโยชน์สูงสุด และเอกสารทดสอบคุณสมบัติว่าตรงตามที่ออกแบบไว้จริงก่อนแจกจ่ายให้กับลูกค้า เซลล์มาตรฐานส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับวงจรรวมมาตรฐานที่ใช้กันมากตัวอย่างเช่น วงจรรวมตระกูล 7400 วงจรรวมตระกูล 4000 ดังนั้นแทนที่ผู้ใช้จะเลือกวงจรรวมมาตรฐานหลายตัวมาประกอบลงบนแผงวงจรพิมพ์ ผู้ใช้จะเลือกเซลล์จากแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ผลิต แล้วนำมาออกแบบเชื่อมโยงกันบนแผ่นซิลิคอนโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยการออกแบบ ในปัจจุบันมีผู้ผลิตหลายรายที่ให้บริการเอกสารวงจรรวมเซลล์มาตรฐานเช่น NEC, AWA เป็นต้น และมีผู้ผลิตเซลล์มาตรฐานซึ่งมีหลายโรงงานเอกสารที่รับผลิตวงจรรวมที่ใช้เซลล์มาตรฐานนั้นได้ได้แก่เซลล์มาตรฐานของแฮริสตระกูล SC3000 และ SC3500

3.2 การแบ่งประเภทวงจรรวมเฉพาะกิจตามลักษณะการจัดสร้าง บางครั้งเราจะจำแนกประเภทวงจรรวมเฉพาะกิจตามลักษณะการโปรแกรม ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

- Field Programmable ASIC วงจรรวมเฉพาะกิจกลุ่มนี้ ผู้ใช้สามารถออกแบบและโปรแกรมการทำงานได้ด้วยตนเอง โดยมีต้องใช้บริการเจือสาร ได้แก่กลุ่มของอุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้

- Mask Programmable ASIC วงจรรวมเฉพาะกิจกลุ่มนี้ หลังจากผู้ใช้ออกแบบตามความต้องการแล้ว ต้องส่งให้ผู้ผลิตทำการเจือสาร (Fabrication) ตัวอย่างวงจรรวมกลุ่มนี้ได้แก่ วงจรรวมเกตอาร์เรย์ วงจรรวมเซมาครฐาน รวมทั้งวงจรรวมฟลัดคัสตอม

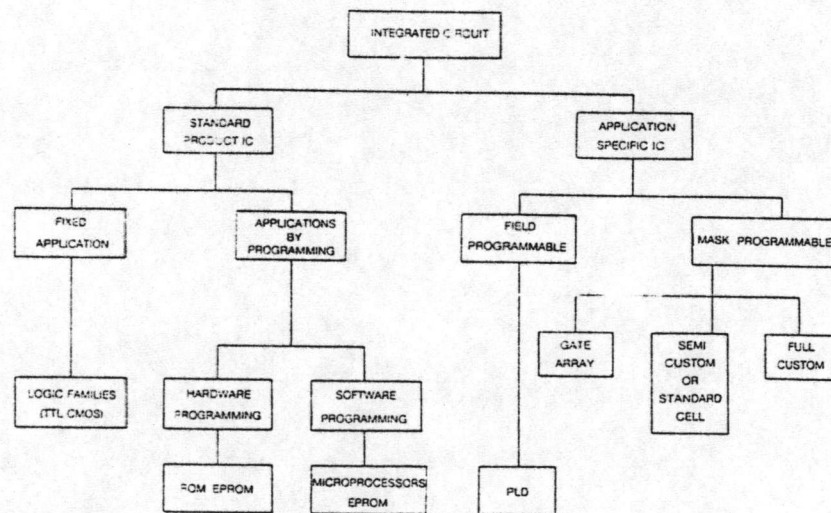รูปที่ 2.5 จะแสดงให้เห็นการจำแนกวงจรรวม มาตรฐานและเฉพาะกิจตามแนวทางนี้ ซึ่งการจำแนกประเภทวงจรรวมนี้จะแตกต่างกันไปตามแนวทางที่ผู้จำแนกยึดเป็นหลัก เช่น ลักษณะการผลิต ลักษณะการติดต่อระหว่างโรงงาน กับผู้ใช้ลักษณะการออกแบบ




รูปที่ 2.5 การจำแนกวงจรรวมประเภทต่างๆ

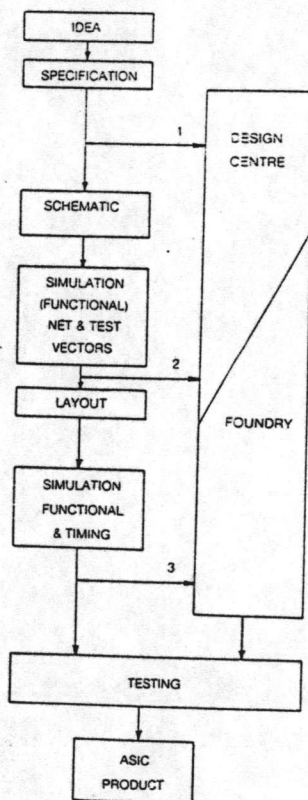4. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบวงจรรวม ASIC

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบวงจรรวมเฉพาะกิจต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถในการคำนวณสูงควบคู่ไปกับความสามารถแสดงภาพกราฟฟิคที่มีความละเอียดสูง และมีหน่วยความจำสำรองขนาดใหญ่พอควร ซึ่งได้แก่คอมพิวเตอร์แบบสถานีงานทางวิศวกรรม (Engineering Workstation) ได้แก่ SUN Sparc , HP Apollo, และ IBM RISC:6000 ซอฟต์แวร์ออกแบบที่มีชื่อเสียงได้แก่ Mentor Graphic, Daisy, Valid logic อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ออกแบบเฉพาะกิจหลายตัวที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์ออกแบบวงจรรวมอุปกรณ์ที่โปรแกรมได้ ซึ่งนอกจากช่วยในการออกแบบแล้วยังช่วยโปรแกรมอุปกรณ์ให้ทำงานตามต้องการได้อีกด้วย

การออกแบบวงจรรวมเฉพาะกิจโดยใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ 3 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 2.6 ดังนี้ (บวร ปภัสราทรและคณะ, 2533)



รูปที่ 2.6 ขั้นตอนการออกแบบวงจรรวมเฉพาะกิจ

4.1 ป้อนแบบวงจร (Design Entry) ผู้ออกแบบเริ่มต้นด้วยการกำหนดรายละเอียดหน้าที่การทำงานของวงจรรวมที่ตนต้องการ (Functional Specification) แล้วจึงแปลงรายละเอียดนี้ให้อยู่ในลักษณะที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ ซึ่งอาจจะเป็นภาษาพรรณาสารคแวร์ (Hardware Description Language หรือ HDL) หรือภาพวงจรไฟฟ้า (Schematic) โดยทั่วไปแล้วจะได้เพิ่มข้อมูลเนทลิส จากการป้อนภาพวงจรไฟฟ้า (Schematic capture) เข้าสู่คอมพิวเตอร์ และความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตและเอาต์พุตที่เกิดจากอินพุตนั้นจะสร้างเป็นแฟ้มข้อมูลเพื่อทดสอบ (Test Vector) นำไปใช้งานในขั้นต่อไป

4.2 การจำลองการทำงาน (Simulation) ซอฟต์แวร์ออกแบบวงจรรวมจะเปลี่ยนข้อมูลในแฟ้มข้อมูลเนทลิสให้เป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถจำลองแบบการทำงานได้ การจำลองแบบการทำงานนี้จะใช้ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของวงจรที่ออกแบบ ตามข้อมูลทดสอบที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากตารางเวลา (Timing diagram) และการจำลองความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การจำลองแบบการทำงานในขั้นตอนนี้ ผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีข้อมูลคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวงจรรวมที่คาดว่าจะใช้จากผู้ผลิต จึงจะได้ผลสมบูรณ์

การจำลองผลการทำงานนั้นยังแบ่งเป็นการจำลองการทำงานเฉพาะผลทางลอจิก (Logic Simulation) ซึ่งไม่คิดผลจากเวลาหน่วงของสัญญาณเนื่องจากอุปกรณ์แต่ละตัว และการจำลองโดยคิดเวลาหน่วง (Timing Simulation)

4.3 ออกแบบกายภาพ (Physical Layout) เมื่อผลการจำลองแบบการทำงานเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ขั้นตอนที่ต่อไปจะเป็นการออกแบบวงจรรวมเพื่อการผลิตโดยตรง เป็นการออกแบบส่วนประกอบสำคัญที่เรียกว่า หน้ากาก (Mask) ของวงจรรวม หน้ากากที่ผลิตต้องกระทำมี 2 ประการคือวางตำแหน่งกลุ่มวงจรต่าง ๆ ให้เหมาะสม (Placement) และต่อสายเชื่อมโยงกลุ่มวงจรต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Routing) ถ้าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในขั้นตอนนี้ ช่วยในการวาดภาพหน้ากากโดยตรงจะเรียกว่าเป็นแบบ Geometry layout แต่ถ้าเป็นการสร้างสัญลักษณ์แทนส่วนประกอบต่าง ๆ ของวงจรรวมแล้วแปลงสัญลักษณ์ดังกล่าวให้กลายเป็นภาพหน้ากากอีกต่อหนึ่งจะเรียกว่าเป็นแบบ Symbolic layout ซอฟต์แวร์แบบแรกต้องใช้ผู้ออกแบบที่มีความรู้ด้านวงจรรวมมากกว่าแบบหลังซึ่งวิศวกรคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรไฟฟ้าที่พอมีความรู้ด้านวงจรรวมสามารถก็สามารถออกแบบได้ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ได้จากขั้นตอนนี้จะอยู่ในรูปแบบมาตรฐานที่ผู้ผลิตยอมรับได้แก่ CIF (CalTech Intermediate Form) หรือ Calma GDS-2 หลังจากการออกแบบ Physical layout แล้ว จะมีการจำลองแบบการทำงานอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบการทำงาน ก่อนส่งแฟ้มข้อมูลการออกแบบไปทำการเจียรนำมาใช้งานต่อไป



## 5. การถือสารวงจรรวมเฉพาะกิจ

วงจรรวมเฉพาะกิจนั้นเมื่อออกแบบเสร็จแล้ว ต้องส่งให้ผู้ผลิตทำการถือสารผลิตออกใช้งานต่อไป ซึ่งผู้ผลิตจะคิดค่าบริการที่เรียกว่า Non Return Engineering (NRE) เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายในการถือสาร ค่า NRE นี้เป็นค่าจ้างเตรียมการสำหรับการถือสารวงจรรวมที่ผู้ผลิตออกแบบส่งมาและจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความพร้อมในการถือสารที่ผู้ออกแบบได้ดำเนินการไปแล้ว ตามปกติผู้ออกแบบสามารถส่งวงจรรวมที่ออกแบบมาให้ผู้ผลิตถือสารได้ 3 ระดับ ดังนี้

- ระดับที่ 1 ผู้ออกแบบเพียงแต่ส่งภาพวงจรที่ออกแบบและสัญญาณสำหรับทดสอบ (Test vector) ให้กับผู้ผลิต โดยอาจอยู่บนแผ่นกระดาษ หรือตัวกลางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ก็ได้ ในลักษณะนี้ผู้ออกแบบเป็นเพียงผู้กำหนดหน้าที่ของวงจรรวมที่ต้องการ ภาระการออกแบบวงจรรวมเกือบทั้งหมดเป็นของผู้ผลิต ค่า NRE ในระดับนี้จึงสูงที่สุด แต่ความเสี่ยงของผู้ใช้น้อยที่สุดเป็นวิธีที่เหมาะสมผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการออกแบบวงจรรวม

- ระดับที่ 2 ผู้ออกแบบจะป้อนข้อมูลวงจรเข้าในซอฟต์แวร์ออกแบบวงจรรวมที่ผู้ผลิตยอมรับ พร้อมทำการจำลองแบบการทำงานตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานจนกระทั่งได้ผลถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ ผู้ออกแบบจะส่งเพิ่มข้อมูลวงจรนี้พร้อมผลการจำลองแบบการทำงาน ไปให้ผู้ผลิตทำการถือสารผลิตขึ้นใช้งาน ในระดับนี้ผู้ออกแบบจะรับผิดชอบออกแบบในระดับวงจร ส่วนผู้ผลิตจะทำหน้าที่ออกแบบระดับซิลิคอน ค่าบริการระดับนี้จะลดลงจาก ระดับแรกประมาณ 30% การส่งไปถือสารระดับนี้ น่าจะเหมาะสมที่สุดกับประเทศไทยในขณะนี้

- ระดับที่ 3 ผู้ออกแบบจะออกแบบหน้าปกของวงจรรวมโดยตรง ผู้ผลิตเพียงแต่รับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น CIF หรือ GDS-2 ไปทำการสร้างหน้าปกของวงจรรวม แล้วผลิตใช้งานต่อไป ถึงแม้ว่าการส่งไปถือสารระดับนี้จะเสียค่าบริการต่ำที่สุด แต่ก็มีเพียงผู้ผลิตน้อยรายที่ยอมรับการถือสารในระดับนี้ และผู้ออกแบบต้องเข้าใจการออกแบบระดับซิลิคอนเป็นอย่างดีอีกด้วย ผู้ผลิตที่ยอมรับการถือสารในระดับนี้ ส่วนหนึ่งจะเป็นบริการเพื่อการศึกษาและวิจัย เช่น โครงการ MPC ของ AWA โครงการ MOSIS โครงการ ES-II ฯลฯ เป็นต้น


## เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำมอส

ในการจัดสร้างวงจรรวมเชิงเลข อุปกรณ์ภายในที่เป็นพื้นฐานที่สุดคือทรานซิสเตอร์ซึ่งเทคโนโลยีของทรานซิสเตอร์ในปัจจุบันที่นำมาจัดสร้างวงจรรวมอาจแบ่งได้เป็น ไบโพลาร์ (Bipolar Transistor) และมอส (Metal Oxide Semiconductor, MOS.) โดยเฉพาะในการจัดสร้างวงจรรวมเฉพาะกิจเชิงเลขนั้นมักจะใช้เทคโนโลยีมอสมากกว่าเนื่องจากส่วนประกอบสำคัญภายในวงจรมอสสามารถใช้เฉพาะมอสทรานซิสเตอร์เท่านั้น

เทคโนโลยีมอสสามารถจัดแบ่งออกเป็น 3 เทคโนโลยีย่อยตามวิธีการในการสร้างอุปกรณ์ของวงจรมอส ได้แก่ พีมอส (pMOS), เอ็นมอส (nMOS) และซีมอส (CMOS) ซึ่งแต่ละเทคโนโลยีล้วนแต่มีข้อดีของตัวเองกล่าวคือ พีมอสเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตได้ง่าย เทคโนโลยีเอ็นมอสสามารถใช้สร้างอุปกรณ์ที่ต้องการความเร็วได้ดี ส่วนเทคโนโลยีซีมอสนั้นมีข้อดีที่การประหยัดพลังงานในการทำงาน (A.Mukherjee, 1986)
 
### 6. ทรานซิสเตอร์แบบมอส

อุปกรณ์แบบมอส สามารถสร้างขึ้นได้โดยอาศัยชั้นสารที่สำคัญ 2 แบบ คือ ชั้นการแพร่ (diffusion layer), ชั้นโพลีซิลิคอน (polysilicon layer) และชั้นโลหะ (metal layer) ถ้านำชั้นสารเหล่านี้มาประกอบกันบนชั้นสเตรทิจิโคน ก็จะสร้างอุปกรณ์ทางไฟฟ้า เช่น ตัวต้านทาน (Resistor), ตัวเก็บประจุ (Capacitor) หรือ ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ขึ้นมาได้ สำหรับการสร้างวงจรรวมเชิงเลข (Digital circuit) แล้ว ทรานซิสเตอร์นับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานการสร้างวงจรรวมเชิงเลขทุกชนิด




รูปที่ 2.7 โครงสร้างของทรานซิสเตอร์แบบมอส

โครงสร้างของทรานซิสเตอร์แบบมอสจะเป็นดังรูปที่ 2.7 จากรูปจะพบว่าโครงสร้างของทรานซิสเตอร์จะประกอบด้วย ชั้นการแพร่อยู่ 2 ด้าน ของช่องที่เรียกว่าแชนแนล (channel) ชั้นการแพร่ทั้งสองนี้จะเป็น ซอร์ส (source) และเดรน (Drain) ของทรานซิสเตอร์ มีชั้น โพลีซิลิคอนอยู่เหนือแชนแนลระหว่างชั้นการแพร่ทั้งสอง โดยมีชั้นของออกไซด์เป็นฉนวนคั่นอยู่ ชั้นโพลีซิลิคอนนี้จะเป็นเกต (Gate) ของทรานซิสเตอร์


ทรานซิสเตอร์แบบมอสสามารถถูกแบ่งเป็น 2 ชนิด ตามชนิดของสารที่ใช้สร้างชั้นการแพร่และซับสเตรทคือ ทรานซิสเตอร์แบบพีมอส (pMOS Transistor) ทรานซิสเตอร์แบบนี้จะใช้ซับสเตรทที่เป็นสารชนิดเอ็น และใช้สารเจือชนิดพีในการสร้างชั้นการแพร่ ทรานซิสเตอร์อีกประเภทหนึ่งคือทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นมอส (nMOS Transistor) ซึ่งจะใช้สารชนิดพีเป็นซับสเตรท และมีชั้นการแพร่ที่สร้างจากสารเจือชนิดเอ็น ทรานซิสเตอร์ทั้งแบบพีมอสและเอ็นมอสที่มีโครงสร้างแบบนี้เราเรียกว่าทรานซิสเตอร์แบบเอ็นฮานซ์เมนต์ (Enhancement mode transistor)

 นอกจากนี้ยังมีทรานซิสเตอร์อีกแบบหนึ่งที่ถูกแพร่สารเจือพิเศษ (Impurity) ลงไปในช่องว่างระหว่างชั้นการแพร่ของซอร์สและ เดรนเพื่อทำให้เกิดผลในการควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลระหว่างซอร์สและเดรนที่แตกต่างออกไป ทรานซิสเตอร์พวกนี้ถูกเรียกว่า ทรานซิสเตอร์แบบดีพลีชัน (Depletion mode transistor) ทรานซิสเตอร์ทั้ง 3 ชนิดแสดงอยู่ในรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.8 ทรานซิสเตอร์มอสชนิดต่างๆ ( $V_D = 0V$ . ซอร์สและเกตต่อ 0 V.)

 หลักการการทำงานของทรานซิสเตอร์แบบมอสจะใช้หลักการของการเหนี่ยวนำประจุ ระหว่างชั้นโพลีซิลิคอนที่เป็นเกทกับช่องแชนแนลระหว่างซอร์สและเดรนเพื่อทำให้เกิดสะพานทางไฟฟ้าเชื่อมระหว่างซอร์สและเดรน ทำให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ในสภาวะที่ขาซอร์สและเดรนมีแรงดันป้อนอยู่อย่างเหมาะสม ซึ่งจะอธิบายหลักการทำงานของทรานซิสเตอร์แบบมอสนี้เพิ่มเติม โดยขอยกตัวอย่างการทำงานของทรานซิสเตอร์เอ็นมอสแบบเอ็นฮานซ์เมนต์




รูปที่ 2.9 การทำงานของทรานซิสเตอร์แบบเอ็นฮานซ์เมนต์ในเทอมของ  $V_{ds}PV$  ( $V_{gs} > V_t$ )

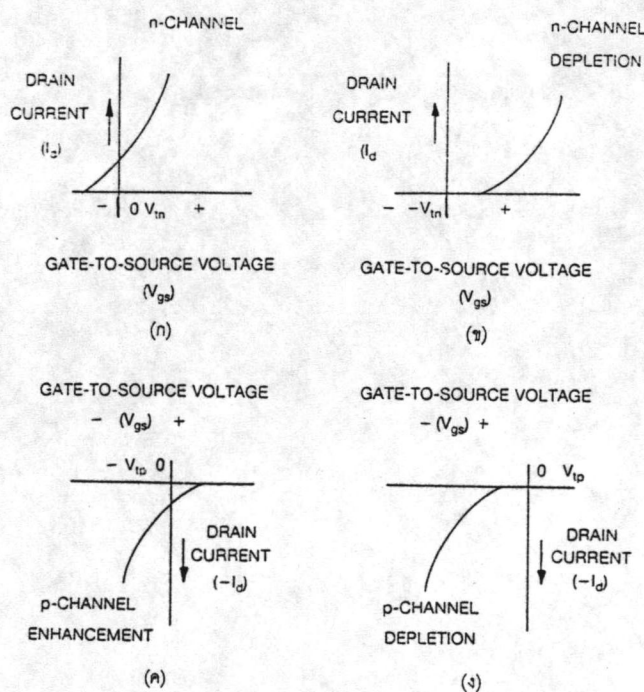6.1 การทำงานของทรานซิสเตอร์แบบเอ็นฮานซ์เมนต์ ตัวอย่างนี้จะแสดงทรานซิสเตอร์เอ็นมอสแบบเอ็นฮานซ์เมนต์ ดังแสดงในรูปที่ 2.9 การทำงานของทรานซิสเตอร์แบบมอสนั้น อาศัยหลักการเหนี่ยวนำประจุเช่นเดียวกับหลักการของตัวเก็บประจุ (capacitor) ทำให้เกิดสะพานไฟฟ้าเชื่อมระหว่างซอร์สและเดรน ซึ่งสะพานไฟฟ้านี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อแรงดันที่เกตวัดเทียบกับซอร์ส ( $V_{gs}$ ) แล้วมีค่าสูงกว่าแรงดันค่าหนึ่งที่เรียกว่า แรงดันเริ่มดัน (Threshold voltage,  $V_t$ ) เท่านั้นจึงจะมีกระแสไฟฟ้าไหลได้ การอธิบายการทำงานของ




ทรานซิสเตอร์จะอธิบายในแง่ของขนาดแรงดันของเดรน เทียบกับซอร์ส ( $V_{ds}$ ) กล่าวคือถ้า  $V_{gs}$  สูงกว่า  $V_t$  แล้ว แต่  $V_{ds}$  มีค่าศูนย์โวลต์จะทำให้มีสะพานไฟฟ้าเชื่อมระหว่างเดรนและซอร์สแต่จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในช่องว่างนั้นเลย ดังแสดงในรูปที่ 2.9 (ก) ส่วนในกรณีที่  $V_{ds} < V_{gs} - V_t$  ในกรณีนี้สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในช่องว่างระหว่างเดรนและซอร์สอยู่ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นตามค่า  $V_{ds}$  ซึ่งจะทำให้เกิดกระแสไหลได้เพิ่มขึ้นด้วย แต่การเพิ่มของกระแสไฟฟ้านี้จะหยุดลงเมื่อ  $V_{ds} = V_{gs} - V_t$  ในสภาวะที่กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามค่า  $V_{ds}$  ได้นี้ เราเรียกว่าสภาวะไม่อิ่มตัว (Nonsaturated condition) ซึ่งแสดงในรูปที่ 2.9 (ข) ส่วนกรณีที่  $V_{ds} > V_{gs} - V_t$  จะทำให้เกิดสภาวะอิ่มตัว (Saturated Condition) ในสภาวะนี้ถึงแม้ว่าจะเพิ่ม  $V_{ds}$  ขึ้นไปอีกเท่าไรก็ตาม แต่กระแสไฟฟ้าที่ไหลระหว่างเดรนไปยังซอร์สจะคงที่ไม่เพิ่มขึ้นตามอีกต่อไป ในช่องว่างนั้นจะเกิดปรากฏการณ์พินช์ออฟ (Pinched off) ดังแสดงในรูปที่ 2.9 (ค)



รูปที่ 2.10 เปรียบเทียบกราฟระหว่าง  $V_{gs}$  กับ  $I_{ds}$  ของทรานซิสเตอร์แบบเอ็นแชนซ์เมนต์และดีพลีชัน ทั้งเอ็นมอสและพีมอส

6.2 การทำงานของทรานซิสเตอร์แบบตีฟลิทซ์ ทรานซิสเตอร์แบบตีฟลิทซ์ คือ ทรานซิสเตอร์แบบเอ็นฮานซ์เมนต์ที่มีการใส่สารเจือพิเศษ (Impurity) ลงไปในแชนแนลระหว่างเดรนและซอร์ส เพื่อให้แรงดันเริ่มคั้น ( $V_t$ ) เปลี่ยนแปลงไปทางลดลงจนเป็นแรงดันด้านลบในกรณีของทรานซิสเตอร์แบบเอ็นมอสซึ่งจะทำให้ที่  $V_{gs}$  เป็นศูนย์โวลต์ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแชนแนลระหว่างเดรนและซอร์ส กระแสไฟฟ้าค่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณสารเจือที่ใส่ลงไป ปรากฏการณ์นี้จะแตกต่างจากทรานซิสเตอร์แบบเอ็นฮานซ์เมนต์ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลในขณะ  $V_{gs}$  เป็นศูนย์โวลต์ ความแตกต่างในการทำงานขอทรานซิสเตอร์ 2 ชนิดนี้แสดงได้ด้วยกราฟระหว่าง  $V_{gs}$  และ  $I_{ds}$  ดังรูปที่ 2.10 (ก) และ 2.10 (ข) ส่วนกรณีของทรานซิสเตอร์ที่มอสจะแสดงผลในทางตรงข้ามตามกราฟ รูปที่ 2.10 (ค) และ 2.10 (ง)

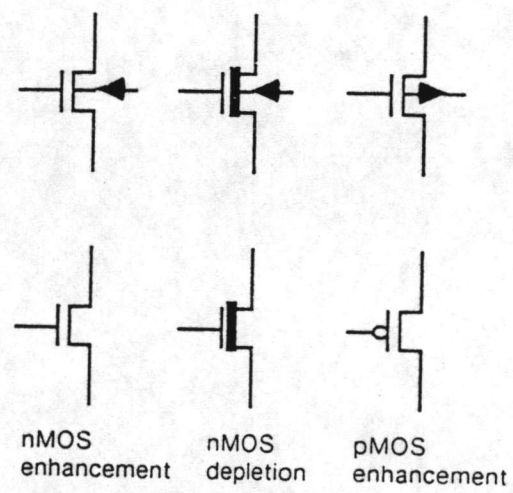6.3 สัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์มอส ทรานซิสเตอร์มอสแต่ละชนิดมีสัญลักษณ์ได้หลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบได้แสดงไว้แล้วดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 สัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์มอส

## 7. คุณสมบัติทางไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์มอส

การได้เข้าใจถึงคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวงจรมอส นับเป็นประโยชน์สำหรับนักออกแบบวงจรเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้สามารถออกแบบวงจรได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการยิ่งขึ้น สำหรับนักออกแบบวงจรรวมเฉพาะกิจหรือวงจรรวมขนาดใหญ่มากก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงเป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบก็ตาม แต่การได้เข้าใจถึงคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวงจรมอสที่จะทำการออกแบบจะทำให้การออกแบบประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ดังนั้นการจะกล่าวถึงคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวงจรมอสจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างที่จะใช้ในการอธิบายจะเป็นทรานซิสเตอร์แบบเอ็นมอส, วงจรอินเวอร์เตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีเอ็นมอสและวงจรอินเวอร์เตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีซีมอส ส่วนวงจรที่ใช้เทคโนโลยีมอสนั้นเราสามารถหาคุณสมบัติได้ในทำนองเดียวกับวงจรในเทคโนโลยีซีมอสเพียงแต่กลับขั้วของแรงดัน และทิศทางการไหลของกระแสเท่านั้น

7.1 ค่าแรงดันเริ่มต้น,  $V_t$  (Threshold voltage) ค่าแรงดันเริ่มต้นนี้เป็นค่าแรงดันของเกตเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดมีกระแสไหลในแชนแนลได้ ( $I_{ds}$ ) ค่าแรงดันเริ่มต้นนี้จะมีเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับ

- สารที่ใช้ทำเกต
- สารที่ใช้ทำฉนวนระหว่างเกตและแชนแนล
- การเจือสารบางอย่างลงในแชนแนล
- ความสกปรกของหน้าสัมผัสระหว่างฉนวนกับซิลิกอน
- แรงดันระหว่างซอร์สและซันสเกต ( $V_{sb}$ )

โดยสรุปแล้วเราอาจจะกำหนดค่าโดยประมาณของแรงดันของทรานซิสเตอร์มอสที่ใช้โพไลซิลิกอนเป็นเกตได้ดังนี้

สำหรับทรานซิสเตอร์เอ็นมอสแบบเอ็นฮานซ์เมนต์:

$$V_{sb} = 0 \text{ V} : V_t = 0.2 \text{ VDD} (= + 1 \text{ V สำหรับ VDD} = + 5 \text{ V})$$

$$V_{sb} = 5 \text{ V} : V_t = 0.3 \text{ VDD} (= + 1.5 \text{ V สำหรับ VDD} = + 5 \text{ V})$$

สำหรับทรานซิสเตอร์พีมอสแบบเอ็นฮานซ์เมนต์จะมีค่าเท่ากันเพียงเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบเท่านั้น


สำหรับทรานซิสเตอร์เอ็นมอสแบบตีฟลัทซ์:

$$V_{sb} = 0 \text{ V} ; \quad V_{td} = -0.7 \text{ VDD} (= -3.5 \text{ V สำหรับ VDD} = + 5 \text{ V})$$

$$V_{sb} = 5 \text{ V} ; \quad V_{td} = -0.6 \text{ VDD} (= -3.0 \text{ V สำหรับ VDD} = + 5 \text{ V})$$

 8. พาสทรานซิสเตอร์ (The pass transistor)

สำหรับทรานซิสเตอร์แบบมอสแล้วการนำทรานซิสเตอร์มาต่อกันในลักษณะอนุกรมดังแสดงในรูปที่ 2-11 นับเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องจำนวนทรานซิสเตอร์ที่ใช้ เนื่องจากในทรานซิสเตอร์แต่ละตัวขั้วมีค่าแรงดันตกคร่อมระหว่างเกตและซอร์สอันเนื่องมาจากความต้านทานของสารที่ใช้ทำ ดังนั้นการนำทรานซิสเตอร์มาต่ออนุกรมกันในลักษณะนี้จะทำให้แรงดันปลายทางลดลงไปตามจำนวนที่ต่ออนุกรม ซึ่งอาจทำให้แรงดันปลายทางมีค่าไม่พอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางลอจิกได้คืออาจมีค่าต่ำกว่าแรงดันเริ่มต้น อนึ่งทรานซิสเตอร์ที่ต่อในลักษณะอนุกรมนี้เราจะเรียกแต่ละตัวว่า พาสทรานซิสเตอร์



$$X = A.B.C \text{ (less } V_t)$$


$$\bar{X} = ?$$

รูปที่ 2.12 พาสทรานซิสเตอร์

 
9. การพิจารณาทรานซิสเตอร์แบบมอสในลักษณะของสวิตช์

การทำงานของทรานซิสเตอร์แบบมอสในวงจรเชิงเลขนั้นเราอาจจะพิจารณาได้ในทำนองเดียวกับสวิตช์ กล่าวคือ ถ้าพิจารณาการทำงานของทรานซิสเตอร์ โดยดูจากการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านแชนแนล ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้จะไหลได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสัญญาณไฟฟ้าที่ป้อนให้กับเกต ถ้าสัญญาณไฟฟ้าที่ป้อนให้เกตนั้นลักษณะเป็นสัญญาณลอจิกแล้ว การไหลของกระแสไฟฟ้าในแชนแนลก็จะมียู่ 2 สถานะเท่านั้นคือมีกระแสไฟฟ้าไหล และไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลตามสถานะของสัญญาณที่เกตและชนิดของทรานซิสเตอร์ ดังนั้นทรานซิสเตอร์แบบมอสที่ทำงานในลักษณะนี้จึงมีลักษณะคล้ายกับเป็นสวิตช์นั่นเอง

ทรานซิสเตอร์แบบมอสมีอยู่ 2 ชนิด ดังได้กล่าวมาแล้ว เมื่อนำทรานซิสเตอร์ 2 ชนิดนี้มาพิจารณา ในลักษณะของสวิทช์จะได้ผลที่แตกต่างกันคือ ทรานซิสเตอร์แบบเอ็นมอสจะทำงานมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน แชนแนลเมื่อเกตมีสัญญาณลอจิกเป็น "1" ส่วนทรานซิสเตอร์แบบพีมอสจะทำงานเมื่อเกตมีสัญญาณลอจิกเป็น "0" ดังรูปที่ 2.13 (ก),(ข) นอกจากนั้นถ้าพิจารณาใช้ทรานซิสเตอร์ทั้ง 2 ชนิด เป็นพาสทรานซิสเตอร์ ก็ได้ คุณสมบัติที่แตกต่างกันคือ ทรานซิสเตอร์แบบเอ็นมอสจะให้สัญญาณลอจิก "0" ผ่านได้ดี แต่จะให้สัญญาณลอจิก "1" ผ่านไม่ดีนัก สำหรับทรานซิสเตอร์แบบพีมอสจะให้ผลตรงข้ามกับทรานซิสเตอร์แบบเอ็นมอสดังแสดง ในรูปที่ 2.13 (ค)



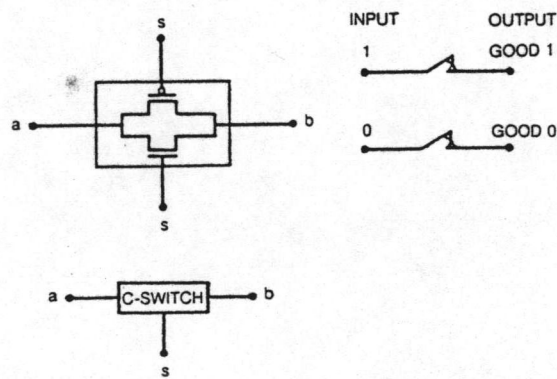รูปที่ 2-13 แสดงลักษณะของทรานซิสเตอร์ในแบบของสวิทช์




รูปที่ 2-14 คอมพลิเมนต์ารีสวิทช์

จากคุณสมบัติทางลอจิกของทรานซิสเตอร์ทั้ง 2 ชนิด ในการเป็นพาสทรานซิสเตอร์ซึ่งมีขั้วดีคนละด้านกัน จึงสามารถนำมาสร้างเป็นพาสทรานซิสเตอร์แบบใหม่ที่ทำให้คุณสมบัติที่ดีในการส่งผ่านทั้งลอจิก "0" และ "1" วงจรและสัญญาณของพาสทรานซิสเตอร์นี้แสดงดังรูปที่ 2-14 พาสทรานซิสเตอร์แบบนี้อยู่ในเทคโนโลยีแบบซีมอสเท่านั้น

#### 10. วงจรคอมไบเนชันลอจิกของมอส (MOS Combination Logic)

เมื่อพิจารณาการทำงานของทรานซิสเตอร์มอสในลักษณะของสวิตช์ จะเห็นว่าสามารถใช้ทรานซิสเตอร์มอสเหล่านี้ในการสร้างเป็นวงจรคอมไบเนชันลอจิกได้ ซึ่งหลักการสร้างก็มีอยู่หลายวิธี แต่จะขออธิบายเพียงวิธีง่าย ๆ ที่เป็นพื้นฐานเพียงวิธีเดียว โดยจะแยกอธิบายในส่วนที่ใช้เทคโนโลยีเอ็นมอส และส่วนที่ใช้เทคโนโลยีซีมอส

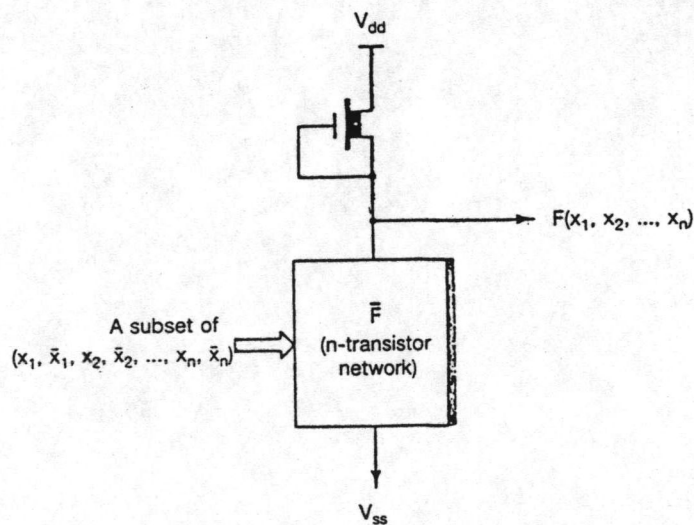10.1 วงจรคอมไบเนชันลอจิกของเอ็นมอส (nMOS Combination Logic) โครงสร้างของวงจรคอมไบเนชันแบบเอ็นมอสนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ ส่วนแรกจะเป็นทรานซิสเตอร์เอ็นมอสแบบดีพลีทชั้น ซึ่งจะต่อกับ  $V_{DD}$  ทำหน้าที่เป็นเหมือนอุปกรณ์พูลอัพ ส่วนที่สองจะเป็นกลุ่มของทรานซิสเตอร์เอ็นมอสแบบเอ็นฮานซ์เมนต์ ซึ่งต่อกันเป็นวงจรตามลักษณะของสมการลอจิกที่ต้องการ ส่วนนี้จะต่อกับกราวด์และทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์พูลดาวน์ ดังรูปที่ 2.15



รูปที่ 2-15 โครงสร้างของวงจรคอมไบเนชันแบบเอ็นมอส


เมื่อพิจารณาจากวงจรรูปที่ 2-15 นั้นจะเห็นว่า ส่วนของทรานซิสเตอร์เอ็นมอสแบบตีพลีทซ์นั้นทำตัวเหมือนเป็นตัวความต้านทานควบคุมการจ่ายกระแสไฟให้กับวงจร แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การควบคุมลอจิกของเอาต์พุตเลย ดังนั้นการควบคุมลอจิกของเอาต์พุตจึงเป็นหน้าที่ของส่วนที่สองคือ กลุ่มของ ทรานซิสเตอร์เอ็นมอสแบบเอ็นฮานซ์เมนต์ ซึ่งจะต้องทำงานตามค่าลอจิกของอินพุตที่เข้ามา ถ้าลอจิกของอิน พุตทำให้กลุ่มวงจรนี้เปิดวงจร (switch off) เอาต์พุตก็จะได้ลอจิก "1" แต่ถ้าลอจิกของอินพุตทำให้กลุ่มวงจรนี้ปิด วงจร (switch on) เอาต์พุตก็จะได้ลอจิก "0" แทน ดังนั้นการจะสร้างวงจรคอมไบเนชันลอจิกสำหรับวงจรแบบ เอ็นมอสในลักษณะนี้ เราจะได้ทำได้โดยการสร้างกลุ่มวงจรของทรานซิสเตอร์แบบเอ็นมอสตามสมการลอจิกที่ ต้องการ ซึ่งอธิบายขบวนการสร้างนี้โดยใช้สมการ  $f = (ab+c)$  เป็นตัวอย่าง การสร้างวงจรลอจิกตามสมการนี้ อาจจะแบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

ขั้นที่ 1 เนื่องจากกลุ่มวงจรนี้เป็นอุปกรณ์พูลดาวน์ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดลอจิก "0" ดังนั้นฟังก์ชันของกลุ่มวงจรนี้จะต้องเป็นตรงข้ามกับลักษณะเอาต์พุตที่ต้องการนั่นคือ ต้องหากกลุ่มวงจรนี้จาก  $f$  ซึ่งจะได้สมการเป็น  $f = ab+c$

ขั้นที่ 2 จะต้องพยายามทำให้ตัวแปรทุกตัวอยู่เป็นอิสระ คือไม่มีการใช้คอมพลิเมนต์ร่วมกัน การแยกตัวแปรให้อิสระนั้นสามารถทำได้โดยใช้ทฤษฎีของเดอมอร์แกน (De Morgan's Theorem) ในกรณีของฟังก์ชันนี้ตัวแปรทุกตัวอย่าง เป็นอิสระแล้วจะไม่จำเป็นต้องจัดการ

ขั้นที่ 3 สร้างวงจรตามลักษณะของสมการที่ได้ คือ สำหรับตัวแปรที่ AND กับอยู่ ให้ใช้ทรานซิสเตอร์ที่มีอินพุตสัมพันธ์กับตัวแปรนั้นมาต่ออนุกรมกับส่วนตัวแปรที่ OR กับอยู่ให้นำ ทรานซิสเตอร์ที่มีอินพุตสัมพันธ์กับตัวแปรนั้นมาต่อขนานกัน ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาในลักษณะของการ AND หรือ OR เป็นกลุ่มของตัวแปรด้วย สำหรับลักษณะการต่ออินพุตนั้นในกรณีใช้ทรานซิสเตอร์แบบเอ็นมอสที่ ทำงานปิดวงจรเมื่ออินพุตมีลอจิกเป็น "1" อยู่แล้วจึงไม่ต้องเป็นค่าของตัวแปรให้ใช้ค่าเดิมได้ทันที


ขั้นที่ 4 นำวงจรที่สร้างได้ไปใช้เป็นอุปกรณ์พูลดาวน์และนำทรานซิสเตอร์เอ็นมอสแบบตีพลีทซ์มาใช้เป็นอุปกรณ์พูลอัพ เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองจุดที่เชื่อมต่องจะเป็นจุดที่เป็นเอาต์พุต ดัง แสดงไว้ในรูปที่ 2-16

 รูปที่ 2-16 วงจรของ  $f = (ab+c)$ 

วงจรที่สร้างขึ้นมานี้ ถ้าพิจารณาตามลักษณะลอจิกจะเห็นว่าสามารถทำงานได้ถูกต้อง แต่ก็ควรจะต้องคิดถึง ลักษณะการสมมาตรของกราฟการเปลี่ยนแปลงทางกระแสไฟตรงของอินพุตและเอาต์พุตด้วย ดังได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนซึ่งการสมมาตรนี้มีผลขึ้นโดยตรงกับอัตราส่วนของ  $Z_{p.u.}/Z_{p.d.}$  สำหรับวงจรแบบเอ็นโมสจากหลักการเดียวกับอินเวอร์เตอร์แบบเอ็นโมสจะต้องมีค่า  $Z_{p.u.}/Z_{p.d.} = 4:1$  จึงถือว่าเหมาะสม แต่ในกรณีของฟังก์ชันตัวอย่างที่ใช้ทำให้เกิดวงจรที่มีลักษณะแตกต่างจากอินเวอร์เตอร์ที่ได้ใช้มา กล่าวคือมี ทรานซิสเตอร์ต่อกันมากกว่าหนึ่งตัว และมีอนุกรมกับข้างขนานกันบ้าง ดังนั้นถ้ายังคงให้อัตราส่วนความยาวต่อความกว้างของแชนแนล ( $L/W$ ) ในทรานซิสเตอร์ ยังเป็นค่าเดียวกับที่ใช้ในอินเวอร์เตอร์ที่กล่าวมาแล้ว ก็จะเป็นเหตุให้อัตราส่วน  $Z_{p.u.}/Z_{p.d.}$  นี้เกิดเป็นค่าที่ไม่เหมาะสมขึ้นจึงมีการปรับค่า  $L/W$  ของทรานซิสเตอร์แต่ละตัวใหม่ เพื่อให้ได้ค่า  $Z_{p.u.}/Z_{p.d.} = 4:1$  จึงจะได้ลักษณะของสัญญาณเอาต์พุตที่มีความสมมาตร รูปที่ 2-19 จะแสดงค่า  $L/W$  ของทรานซิสเตอร์ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้ได้ค่าอัตราส่วน  $Z_{p.u.}/Z_{p.d.} = 4:1$  ในทุกเงื่อนไขที่เป็นไปได้

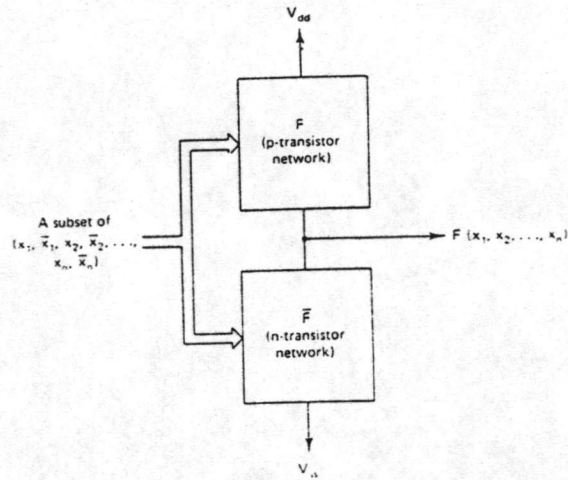10.2 วงจรรวมไบเนชันลอจิกแบบซีมอส (CMOS Combination logic) วงจรรวมไบเนชันแบบซีมอสจะใช้กลุ่มของวงจรรานซิสเตอร์ที่มอสแบบเอ็นฮานซ์เมนต์เป็นอุปกรณ์พูลอัพ โครงสร้างของวงจรรวมไบเนชันแบบซีมอสแสดงดังรูปที่ 2.17





รูปที่ 2.17 โครงสร้างของวงจรคอมไบเนชันแบบซีมอส


จากรูปที่ 2.17 เมื่ออุปกรณ์ฟูลอัพเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มวงจรของทรานซิสเตอร์พีมอสแล้ว จึงจำเป็นต้องหาลักษณะการจับวงจรของทรานซิสเตอร์พีมอสที่สัมพันธ์กับฟังก์ชันของเอาต์พุต และจะต้องสัมพันธ์กับกลุ่มวงจรของทรานซิสเตอร์เอ็นมอสที่เป็นอุปกรณ์ฟูลดาวน์ ความสัมพันธ์นี้ก็คือ ทรานซิสเตอร์เอ็นมอสและพีมอสที่ถูกควบคุมด้วยอินพุตตัวเดียวกันจะต้องไม่มีโอกาสปิดวงจรหรือเปิดวงจรพร้อมกันในแต่ละค่าลอจิกของอินพุต การออกแบบให้ได้ความสัมพันธ์ลักษณะนี้สามารถทำได้โดยพิจารณาจากรูปที่ 2.17 กลุ่มของวงจรทรานซิสเตอร์เอ็นมอสเป็นอุปกรณ์ฟูลดาวน์ซึ่งสามารถโครงสร้างวงจรได้ตามวิธีเดิมที่กล่าวไว้แล้วในวงจรคอมไบเนชันลอจิกแบบเอ็นมอส แต่สำหรับกลุ่มวงจรของทรานซิสเตอร์พีมอสซึ่งเป็นอุปกรณ์ฟูลอัพจะแสดงการหาโครงสร้างของวงจรโดยใช้ฟังก์ชัน  $f = z + yz$  เป็นตัวอย่าง ซึ่งจะมีขั้นตอนการหาดังนี้

ขั้นที่ 1 เนื่องจากกลุ่มวงจรมีเป็นอุปกรณ์ฟูลอัพ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลอจิก "1" ดังนั้นฟังก์ชันของกลุ่มวงจร นี้จึงมีลักษณะเดียวกับฟังก์ชันลอจิกของเอาต์พุต ซึ่งจะได้  $f = z + yz$

ขั้นที่ 2 จะต้องทำให้ตัวแปรทุกตัวแยกอยู่เป็นอิสระ เช่นเดียวกับกรณีของวงจรคอมไบเนชันลอจิก แบบเอ็นมอส


ขั้นที่ 3 สร้างวงจรตามลักษณะของสมการที่ได้ โดยอาศัยหลักการเดิมในวงจรคอมไบเนชันลอจิกแบบเอ็มมอส แต่จะต่างกันตรงที่ลักษณะของการต่ออินพุตทั้งนี้เพราะว่าอินพุตของทรานซิสเตอร์พีมอสจะปิดวงจรเมื่อมีลอจิกอินพุตเป็น "0" ซึ่งทำให้ขัดแย้งกับหลักการของสมการ Sum of Products ของสมการบูลีน เพื่อให้เกิดฟังก์ชันที่ต้องการจึงต้องใช้คอมพลีเมนต์ของตัวแปรจากฟังก์ชันของวงจรที่หาได้มาเป็นสัญญาณอินพุตสำหรับทรานซิสเตอร์ของตัวแปรตัวนั้น

 ขั้นที่ 4 นำกลุ่มวงจรทรานซิสเตอร์พีมอสที่สร้างได้มาต่อกับกลุ่มวงจรทรานซิสเตอร์เอ็มมอสที่สร้างตามวงจรคอมไบเนชันลอจิกแบบเอ็มมอส โดยที่กลุ่มของวงจรทรานซิสเตอร์พีมอสต่อเป็นอุปกรณ์พูลดาวน์ดังรูปที่ 2.18




รูปที่ 2.18 วงจรคอมไบเนชันลอจิกแบบเอ็มมอส ตามสมการ  $f = x + yz$

 สำหรับการพิจารณาค่า Zp.u./Zp.d. ของวงจรคอมไบเนชันลอจิกแบบเอ็มมอสนี้ไม่จำเป็นต้องแก้ไขค่า L/W ของทรานซิสเตอร์แต่ละตัวเลขสามารถ ใช้ค่าที่หาได้จากกรวิเคราะห์ของวงจรเวอร์ทเคอร์ในหัวข้อที่ 2.5.4 ได้ทันที ทั้งนี้เพราะลักษณะการสร้างวงจรแบบนี้จะเกิดการสมมาตรกับอยู่แฉิวระหว่างกลุ่มวงจรทรานซิสเตอร์พีมอสกับกลุ่มวงจรทรานซิสเตอร์เอ็มมอส จึงทำให้ค่าอัตราส่วน Zp.u./Zp.d. ยังคงที่คือมีค่าประมาณ 2.5



รูปที่ 2-19 วงจร CMOS NOR gate

 

รูปที่ 2-20 วงจร CMOS NAND gate

### 10.3 วงจรเกทพื้นฐานแบบซีเอ็มอส (CMOS Basic Gate)

#### 1. นอร์เกท (NOR gate)

นอร์เกทมีฟังก์ชันเป็น  $f = a+b$  ดังนั้นจะสามารถพิจารณาสร้างวงจรได้เป็น

สำหรับกลุ่มวงจรรานซิสเตอร์พีมอสจะได้สมการ  $f = a+b = ab$

สำหรับกลุ่มวงจรรานซิสเตอร์พีมอสจะได้สมการ  $f = a+b = a+b$

จากหลักการขั้นที่ 3 และ 4 ก็จะได้วงจรรนอร์เกทดังรูปที่ 2.19

#### 2. แนนด์เกท (NAND gate)

แนนด์เกทมีฟังก์ชัน  $f = ab$  ดังนั้นจะพิจารณาสร้างวงจรได้เป็น

สำหรับกลุ่มวงจรรานซิสเตอร์พีมอสจะได้สมการ  $f = ab = a+b$

สำหรับกลุ่มวงจรรานซิสเตอร์พีมอสจะได้สมการ  $f = ab = ab$

จากหลักการขั้นที่ 3 และ 4 ก็จะได้วงจรรนแนนด์เกทดังรูปที่ 2.20

### 11. กฎการออกแบบ (Design Rules)

ในอดีตการออกแบบวงจรรวม สามารถทำได้เฉพาะใน โรงงานเจือสาร (Fabrication House) เท่านั้น เนื่องจากนักออกแบบจะต้องเป็นผู้เข้าใจขั้นตอนหรือกรรมวิธีการผลิตวงจรรวมของโรงงานอย่างละเอียด อย่างไรก็ตามนักออกแบบก็ยังคงมีความยากลำบากในการออกแบบวงจรรวมมากเพราะเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบยังไม่มีพอ จนกระทั่งวิวัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมา จึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการออกแบบวงจรมที่มีประสิทธิภาพขึ้น ทำให้นักออกแบบวงจรรวมสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และออกแบบวงจรรวมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนถึงระดับของวงจรรวมขนาดใหญ่มาก (VLSI) แต่อย่างไรก็ตามนักออกแบบยังคงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในกรรมวิธีในการผลิตวงจรรวมอยู่นั่นเอง เพื่อให้ นักออกแบบวงจรรวมสามารถทำงานออกแบบได้ง่ายขึ้นประกอบกับความต้องการนักออกแบบวงจรรวมจำนวนมาก จึงได้มีความพยายามที่จะแยกขั้นตอนการออกแบบจากโรงงานเจือสาร โดยอาศัยคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถสูงมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบ แต่ยังคงส่งไปผลิตใน โรงงานเจือสาร ได้เหมือนกับช่างภาพที่สามารถใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเครื่องมือบันทึกภาพที่ต้องการลงบนฟิล์มแล้วส่งฟิล์มนั้น ไปผ่านขบวนการล้างฟิล์มของบริษัทที่ให้บริการจนได้ออกมาเป็นรูปภาพจะเห็นว่าในกรณีของช่างภาพนั้น ถ้าต้องการรูปที่ตัดมีขอบอกกับบริษัทที่ให้บริการล้างฟิล์ม ข้อตกลงที่ว่านี้ก็คือ การตั้งความไวแสงให้เหมาะกับฟิล์มที่ใช้ การตั้งความกว้างของหน้ากล้องและความเร็วของชัตเตอร์ให้เหมาะสมกับสภาวะแสง ในทำนองเดียวกันเมื่อแยกขั้นตอนการออกแบบ

วงจรรวมออกจากโรงงานเจือสารแล้ว ก็จำเป็นต้องมีข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ระหว่างนักออกแบบและโรงงานเจือสารเพื่อให้ได้วงจรรวมที่ผลิตออกมาแล้วสามารถทำงานได้จริงกฎเกณฑ์นี้เรียกว่ากฎการออกแบบ (Design Rules)

11.1 ความสำคัญของกฎการออกแบบ ในกระบวนการการผลิตวงจรรวมนั้นมีขั้นตอนอยู่มากมาย ตั้งแต่การทำหน้ากาก (Mask) การทำขบวนการโฟโตริซิสต์ (Photoresist) การเจือสารเข้าไปในแต่ละชั้นสาร ฯลฯ เป็นต้น ในแต่ละขั้นตอนนั้นมักจะมีผลผลิตที่เกิดขึ้นคือ หน้ากากแต่ละชุดจะมีการเสื่อมเกิดขึ้นที่ขอบของภาพ เมื่อนำวางซ้อนกัน ขอบของภาพที่ได้จากขบวนการโฟโตริซิสต์เกินเลขออกไป หรือในขั้นตอนการเจือสารที่ใช้ในการเจือได้แพร่เลยออกจากขอบเขตที่กำหนดไว้ ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้วงจรรวมเกิดการด้วงจหรือเสียหายจนทำงานไม่ได้ ดังนั้นเพื่อให้สามารถรับประกันได้ว่าวงจรรวมที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้า เช่น ค่าความต้านทาน ค่าความจุไฟฟ้า ถูกต้องตามที่ต้องการ จึงต้องมีการกำหนดขนาดมาตรฐาน (Feature size) ของแต่ละส่วนของวงจรรวมนี้เป็นกฎเกณฑ์การออกแบบ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาดังที่กล่าวมาแล้ว

เนื่องจากเทคโนโลยีของขบวนการผลิตวงจรรวมได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก ทำให้สามารถผลิตวงจรรวมที่มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ ดังนั้นขนาดมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหน่วยวัดระยะทางจริงจึงต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย สร้างความยุ่งยากให้กับนักออกแบบวงจรรวมที่ต้องคอยเปลี่ยนกฎการออกแบบในเครื่องมือช่วยออกแบบที่ใช้อยู่เสมอ จนกระทั่งได้มีนักออกแบบกลุ่มหนึ่งได้คิดหาวิธีในการกำหนดกฎการออกแบบให้อยู่ในรูปของหน่วยวัดระยะทางอิสระที่สามารถอ้างอิงถึงหน่วยวัดระยะทางจริงได้ และสามารถลดขนาดลง (scale down) ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วย โดยไม่มีผลกระทบต่อกฎการออกแบบเลข นักออกแบบที่ได้เสนอกฎการออกแบบในลักษณะนี้คือ คาร์เวอร์ เมียด (Carver Mead) และลินน์ คอนเวย์ (Lynn Conway) ได้เสนอไว้เมื่อปี ค.ศ.1980 (C.Mead,L.Conway.1980) เป็นกฎการออกแบบสำหรับเทคโนโลยีแบบเอ็มมอส กฎการออกแบบนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และในภายหลังก็ได้มีผู้คิดสร้างกฎการออกแบบในทำนองเดียวกันสำหรับเทคโนโลยีแบบซีมอส

11.2 กฎการออกแบบของ Mead-Conway หน่วยวัดระยะทางอิสระในกฎการออกแบบของ Mead-Conway คือค่าแลมด้า  $\lambda$  ค่าแลมด้านี้เป็นค่าที่ประมาณจากค่าผิดพลาดทางตำแหน่งที่มากที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้หน้ากาก (Mask) ในขั้นตอนการผลิตวงจรรวม ถ้าใช้หน้ากากอีกชุดหนึ่งร่วมกันก็ทำให้ความผิดพลาดทางตำแหน่งมากขึ้น แต่จะไม่เกิน  $2\lambda$  ดังนั้นระยะห่าง  $2\lambda$  จึงถือเป็นระยะมาตรฐานสำหรับการกำหนดระยะ



ห่างระหว่างอุปกรณ์บนวงจรรวม สำหรับค่า  $\lambda$  นั้นจะขึ้นกับความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตวงจรรวมในขณะนั้น เช่นเมื่อปี ค.ศ. 1983 ค่า  $\lambda$  มีค่าประมาณ 2 ไมครอน (ไมโครเมตร) แต่ปัจจุบันมีค่าน้อยกว่า 1 ไมครอน และยังคงมีการพัฒนาให้เล็กลงเรื่อยๆ




กฎการออกแบบของ Mead-Conway ได้กำหนดกฎสำคัญไว้ 4 ข้อ คือ ขนาดความกว้าง (width), ระยะห่าง (separation), ความยาวของส่วนเกิน (extensions) และความกว้างของส่วนคาบเกี่ยว (overlap) ซึ่งกฎทั้ง 4 ข้อนี้จะกำหนดค่าที่น้อยที่สุดที่ยอมรับได้ โดยจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นชนิดของชั้นสาร (Layers) แบบใด

11.3 ชั้นสารในเทคโนโลยีเอ็มมอสและกฎการออกแบบสำหรับเทคโนโลยีเอ็มมอส ชั้นสารที่สำคัญในวงจรรวมมีอยู่ 3 ชนิดคือ ชั้นสารโลหะ (Metal) ชั้นสารการแพร่ (Diffusion) และชั้นสารโพลีซิลิกอน (Polysilicon) โดยปกติแล้วในการออกแบบนั้น ชั้นสารเหล่านี้จะมีสี่ประเภทคือ ชั้นสารโลหะจะใช้สี่ผ้ ชั้นสารการแพร่จะใช้สี่เขียวและชั้นสารโพลีซิลิกอนจะใช้สี่แดง นอกจากนี้ชั้นสารสำคัญทั้งสามแล้วในเทคโนโลยีเอ็มมอสยังมีชั้นสารอีกชนิดหนึ่งคือชั้นสารอิมแพลนต์ (Implant region) ซึ่งจะใช้สี่เหลืองแทนในการออกแบบ สำหรับการออกแบบสร้างทรานซิสเตอร์ในเทคโนโลยีเอ็มมอสนี้จะเกิดจาก การใช้ชั้นสารโพลีซิลิกอนลากตัดขวางกับชั้นสารการแพร่ ก็จะเกิดเป็นทรานซิสเตอร์มอสแบบเอ็นแชนซ์เมนต์ขึ้น โดยมีชั้นสารโพลีซิลิกอนเป็นเกต และมีชั้นสารการแพร่ที่อยู่ 2 ด้านของชั้นสารโพลีซิลิกอนเป็นซอร์สและเดรนของทรานซิสเตอร์ แต่ถ้าต้องการทรานซิสเตอร์มอสแบบดีฟิฟิชั่นสามารถทำได้โดยใช้ชั้นสารอิมแพลนต์ใส่ไปครอบคลุมจุดตัดระหว่างชั้นสารการแพร่และชั้นสารโพลีซิลิกอนของทรานซิสเตอร์ นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือตัวเชื่อมต่อ (Contact Cut) ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสีดำตรงกลางล้อมรอบด้วยสี่ของชั้นสารอื่นที่ระบุว่าเป็นตัวเชื่อมต่อสำหรับชั้นสารนั้น

รูปที่ 2.21 ได้แสดงรายละเอียดของกฎเกณฑ์การออกแบบสำหรับเทคโนโลยีเอ็มมอสโดยใช้สัญลักษณ์แทนชั้นสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เป็นภาพสีและตารางสรุปได้แสดงไว้ในภาคผนวก กฎการออกแบบของ Mead-Conway ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ทุกชั้นสารจะต้องมีความกว้างอย่างน้อย  $2\lambda$  ยกเว้นชั้นสารโลหะที่ต้องมีความกว้าง  $3\lambda$  สำหรับระยะห่างนั้นชั้นสารโพลีซิลิกอนต้องห่างกันอย่างน้อย  $2\lambda$  สำหรับระยะห่างระหว่างชั้นโลหะกับชั้น

  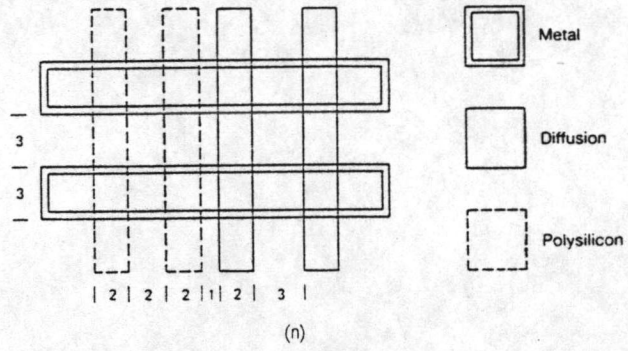โลหะ และชั้นการแพร่กับชั้นการแพร่ ต้องห่างกันอย่างน้อย 3λ กฎเกี่ยวกับความกว้างและระยะห่างแสดงดังรูปที่ 2.21 (ก)



รูปที่ 2.21 กฎการออกแบบสำหรับเทคโนโลยีเอ็มอส

การสร้างทรานซิสเตอร์จะต้องเกิดจากการวางชั้นโพลีซิลิกอนที่มีขนาด  $2\lambda$  ตัดกับชั้นการแพร่ที่มีขนาด  $2\lambda$  และชั้นโพลีซิลิกอนนี้จะต้องมีส่วนเกินเลขออกจากชั้นการแพร่เป็นระยะทาง  $2\lambda$  ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจรระหว่างซอร์สและเดรน ในทำนองเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าซอร์สและเดรนสามารถให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เพียงพอ จึงให้ชั้นการแพร่ที่เป็นซอร์สและเดรนมีส่วนเกินจากชั้นโพลีซิลิกอนอีก  $2\lambda$  ดังรูปที่ 2.21 (ข)

สำหรับตัวเชื่อมต่อ จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดยาวด้านละ  $2\lambda$  และจะต้องมีส่วนของชั้นสารที่จะแสดงถึงชนิดของตัวเชื่อมต่อ (ชั้นสารโลหะ, ชั้นสารการแพร่ หรือชั้นสารโพลีซิลิกอน) ล้อมรอบอยู่อีกเป็นระยะห่าง  $1\lambda$  ดังรูปที่ 2.21 (ค) กรณีที่มีชั้นสารโพลีซิลิกอนอยู่ใกล้กัน ชั้นสารโพลีซิลิกอนจะต้องอยู่ห่างจากตัวเชื่อมต่อ  $2\lambda$  รูปที่ 2.21 (ง) จะแสดงเกี่ยวกับชั้นสารอิมแพลนต์ของทรานซิสเตอร์แบบดีพีทีพี ชั้นสารอิมแพลนต์นี้จะต้องมีส่วนเกินจากชั้นโพลีซิลิกอนที่เป็นเกทออกไปอย่างน้อย  $1\lambda$  และมีส่วนเกินออกไปจากชั้นสารการแพร่ที่เป็นเดรนและซอร์สอีกอย่างน้อย  $2\lambda$  ถ้ามีทรานซิสเตอร์แบบเอ็นเอานซ์เมนต์อยู่ในตำแหน่งใกล้เคียง โดยที่ทรานซิสเตอร์ทั้งสองตัวใช้เกทร่วมกัน แล้วชั้นสารการแพร่ของทรานซิสเตอร์แบบเอ็นเอานซ์เมนต์จะต้องอยู่ห่างออกไปจากชั้นสารอิมแพลนต์ เป็นระยะทาง  $2\lambda$  แต่ถ้าทรานซิสเตอร์ทั้งสองใช้ชั้นสารการแพร่ร่วมกัน คือเป็นซอร์สของตัวหนึ่งและเป็นเดรนให้กับอีกตัวหนึ่งแล้ว เกทของทรานซิสเตอร์แบบเอ็นเอานซ์เมนต์จะต้องอยู่ห่างจากชั้นสารอิมแพลนต์เป็นระยะทาง  $1\lambda$

### 11.3 ชั้นสารและกฎการออกแบบสำหรับเทคโนโลยีซีมอส

กฎการออกแบบสำหรับเทคโนโลยีซีมอส ได้เริ่มมีการพัฒนาหลังจากที่มีกฎการออกแบบของ Mead-Conway สำหรับเทคโนโลยีเอ็มมอสแล้ว ในเทคโนโลยีซีมอสนั้นมีกรรมวิธีการผลิตได้หลายวิธี คือ แบบวิธีใช้เอ็นเวลด์ (CMOS n-well process) แบบวิธีใช้พีเวลด์ (CMOS p-well) และแบบวิธีทวินทิวบ์ (CMOS twin-tub process) ซึ่งเป็นแบบที่ใช้ทั้งเอ็นเวลด์และพีเวลด์คู่กัน ซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีกฎการออกแบบที่แตกต่างกันบ้าง ในที่นี้จะขอใช้กฎการออกแบบสำหรับเทคโนโลยีซีมอสที่กำหนดโดย Jet Propulsion Laboratory ซึ่งใช้กับเทคโนโลยีซีมอสแบบพีเวลด์

ในกฎการออกแบบชุดนี้ จะใช้กฎการออกแบบของ Mead-Conway เป็นหลัก สำหรับชั้นสารโพลีซิลิกอน ชั้นสารโลหะ และตัวเชื่อมต่อ ส่วนชั้นสารการแพร่นั้นจะถูกเรียกใหม่ว่าเป็นทินออกไซด์

(Thin oxide) ใช้สี่เหลี่ยมหรือสัญลักษณ์ดังรูป 2.22 แทนทินออกไซด์นี้ยังคงใช้กฎการออกแบบเหมือนกับเป็นชั้นสารการแพร่ในเทคโนโลยีเอ็มมอส

การสร้างทรานซิสเตอร์ในเทคโนโลยีนี้จะเกิดขึ้นจากการใช้ชั้นสารโพลีซิกอนติดกับชั้นทิน-ออกไซด์ ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์อยู่ 2 ชนิด ในเทคโนโลยีนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่อยู่เมื่อเทียบกับพีเวลด์ ซึ่งจะมีสี่หน้าตา หรือใช้สัญลักษณ์ดังรูปที่ 2.22 แทน และยังคงเทียบกับตำแหน่งของ P+ ซึ่งจะใช้สี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังรูปที่ 2.22 กล่าวคือ ทรานซิสเตอร์แบบพีมอสจะต้องสร้างขึ้นภายใน P+ นอกพีเวลด์และทรานซิสเตอร์แบบเอ็นมอสจะต้องสร้างขึ้นภายในพีเวลด์เท่านั้น ดังนั้นจึงมีกฎการออกแบบสำหรับ พีเวลด์, P+ และทินออกไซด์เพิ่มขึ้นดังนี้ กฎของพีเวลด์ กับทินออกไซด์ (รูปที่ 2.22 (ก)) ทินออกไซด์ที่อยู่ในพีเวลด์จะต้องอยู่ห่างจากขอบของพีเวลด์เป็นระยะทาง  $3\lambda$  สำหรับทินออกไซด์ที่อยู่นอกพีเวลด์จะต้องอยู่ห่างจากขอบของพีเวลด์เป็นระยะทาง  $5\lambda$  และขนาดความกว้างของพีเวลด์ต้องไม่น้อยกว่า  $4\lambda$  ส่วนระยะห่างระหว่างพีเวลด์ 2 ตัวต้องห่างกันอย่างน้อย  $2\lambda$

กฎของ P+ ถึงทินออกไซด์ (รูปที่ 2.22 (ข)) P+ กับทินออกไซด์ต้องอยู่ห่างกัน  $2\lambda$  ทินออกไซด์ที่พาดทับขอบของ P+ จะมีส่วนของทินออกไซด์เหลื่อมอยู่ใน P+ ซึ่งส่วนนี้จะต้องอยู่ห่างขอบด้านอื่นๆ ของ P+ เป็นระยะทาง  $2\lambda$  ส่วนความกว้างของ P+ ก็ต้องมีขนาด  $2\lambda$  และระยะห่างระหว่าง P+ 2 ตัว ก็ต้องเป็น  $2\lambda$  ด้วย


กฎของตัวเชื่อมต่อ (รูปที่ 2.22 (ค)) ตัวเชื่อมต่อในเทคโนโลยีเอ็มมอส จะมีตัวเชื่อมต่อสำหรับชั้นโลหะกับชั้นโพลีซิกอน และตัวเชื่อมต่อสำหรับชั้นโลหะกับทินออกไซด์ ตามรูปที่ 2.22 (ค) รูปทางซ้ายจะเป็นการใช้ตัวเชื่อมต่อในลักษณะพิเศษ คือใช้เชื่อมพีเวลด์เข้ากับ Vss หรือกราวด์ โครงสร้างของตัวเชื่อมต่อแบบนี้จะประกอบด้วยตัวเชื่อมต่อสำหรับชั้นโลหะกับทินออกไซด์ล้อมรอบด้วย P+ เป็นระยะห่าง  $2\lambda$  และจะต้องอยู่ในพีเวลด์ซึ่งขอบของพีเวลด์จะต้องอยู่ห่างจากตัวเชื่อมต่อ  $3\lambda$  สำหรับการต่อระหว่างทินออกไซด์กับชั้นโลหะในแบบปกติ จะเป็นดังรูปที่ 2.22 (ค) รูปทางขวา ในกรณีที่ทินออกไซด์จะต้องมีส่วนเกินออกมาจาก P+ จะต้องใช้ตัวเชื่อมต่อแบบแยก (Split contact) ดังรูปที่ 2.22 (ง) และ 2.22 (จ) ตัวเชื่อมต่อแบบนี้จะมีขนาด  $4 \times 8\lambda$  ประกอบด้วยชั้นโลหะกับทินออกไซด์ ตัวเชื่อมต่อแบบแยกยังใช้ในการเชื่อมขอรหัสของทรานซิสเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟหรือกราวด์ โดยผ่านจับสแตท



กฎของ P<sup>+</sup> กับเกต (รูปที่ 2.22 (ก)) P<sup>+</sup> จะต้องล้อมรอบแขนแนลของทรานซิสเตอร์แบบพินอสอยู่ในระยะห่าง 2λ ทุกด้านจากแขนแนล ในกรณีที่มีทรานซิสเตอร์แบบเอ็นมอสอยู่ใกล้กับ P<sup>+</sup> เกตของทรานซิสเตอร์จะต้องอยู่ห่างเป็นระยะทางอย่างน้อย 2λ


กฎการแยกของ P<sup>+</sup> กับพีเวลด P<sup>+</sup> และพีเวลด จะต้องอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 2λ

 รูปที่ 2.22 กฎการออกแบบสำหรับเทคโนโลยีแบบซีมอส



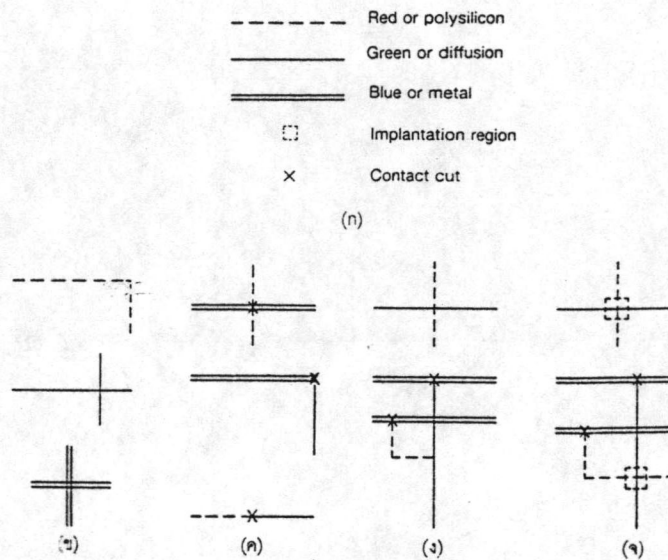12. แผนภาพแบบเส้น (Stick diagram)

ในการออกแบบหน้ากาก (Mask) ของวงจรรวมนั้น การใช้แผนภาพแบบกราฟที่ทึกที่เป็นสีหรือสัญลักษณ์อาจจะไม่เหมาะสมหรือสะดวกในการใช้ร่างวงจรต้นแบบขึ้นมา ดังนั้นจึงได้มีการสร้างแผนภาพแบบเส้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการร่างวงจรต้นแบบ ซึ่งจะทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้น แผนภาพแบบเส้นนี้อาจจะมีได้ 2 ลักษณะ ใช้เส้นที่มีสีแตกต่างกัน หรือใช้สัญลักษณ์แบบเส้นที่เขียนง่ายแทนเฉพาะชั้นสารที่สำคัญเท่านั้น ดังรูปที่ 2.23 (ก)



รูปที่ 2-23 แผนภาพแบบเส้นและสัญลักษณ์


รูปที่ 2.23 (ข) แสดงถึงชั้นสารชนิดเดียวกันต่อเชื่อมกันหรือตัดกัน

รูปที่ 2.23 (ค) แสดงถึงชั้นสารต่างชนิดกันต่อเชื่อมกันโดยใช้ตัวเชื่อมต่อ (Contact cuts)

รูปที่ 2.23 (ง) แสดงถึงการสร้างทรานซิสเตอร์แบบเอ็นฮานซ์เมนต์

รูปที่ 2.23 (จ) แสดงถึงการสร้างทรานซิสเตอร์แบบดีพลีทชัน

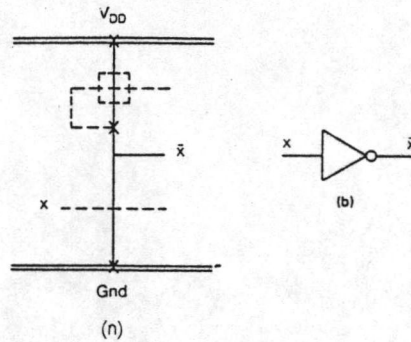การนำเอาแผนภาพแบบเส้น ไปใช้ในการร่างวงจรต้นแบบนั้น แสดงดังวงจรของเอ็นมอสอินเวอร์เตอร์ ดังรูปที่ 2.24




รูปที่ 2.24 แผนภาพแบบเส้นแสดงวงจรของเอ็นมอสอินเวอร์เตอร์

13. เทคโนโลยีการเจือสารสำหรับวงจรรวมแบบซีมอส


การสร้างวงจรรวมแบบซีมอส ด้ามองจากในด้านการออกแบบวงจรจะเห็นว่าสร้างขึ้นจากการใช้ทรานซิสเตอร์แบบเอ็นมอส และทรานซิสเตอร์แบบพีมอส มาทำงานร่วมกัน แต่ในขั้นตอนของการผลิตหรือเจือสารนั้นจะสามารถทำได้ 3 วิธี (A.Mukherjee, 1986) คือ

 13.1 เทคโนโลยีพีเวลด์ (The p-well process) ในเทคโนโลยีนี้จะใช้ซิลิคอนเป็นสารชนิดเอ็น และจะมีการสร้างหลุมที่เป็นสารชนิดพีขึ้นที่ เรียกว่า พีเวลด์ แล้วจะสร้างทรานซิสเตอร์แบบพีมอสอยู่นอกพีเวลด์ โดยมีทรานซิสเตอร์แบบเอ็นมอสอยู่ภายในพีเวลด์ ดังรูปที่ 2.29 อนึ่งเพื่อให้ชั้นสเกตทั้งสอง (ชั้นสเกตชนิดเอ็นและพีเวลด์) แยกจากกันทางไฟฟ้า จึงมีการใส่ชั้นการแพร่ชนิดเดียวกับชั้นสเกตลงไปโดยให้ต่อเชื่อมเข้ากับ VDD และ VSS ดังรูปที่ 2.25




รูปที่ 2.25 เทคโนโลยีพีเวลด์

 13.2 เทคโนโลยีเอ็นเวลล์ (The n-well process) เทคโนโลยีนี้จะตรงข้ามกับการใช้ที่เวลด์ คือ จะใช้ชั้นสเททหลักเป็นสารชนิดที และจะมีการสร้างหลุมที่เป็นสารชนิดเอ็นซีเอ็น เรียกว่า เอ็นเวลล์ แล้วจะสร้างทรานซิสเตอร์แบบพีมอสอยู่ภายในเอ็นเวลล์ และสร้างทรานซิสเตอร์แบบพีมอสอยู่นอกเวลด์ ดังรูปที่ 2.26



รูปที่ 2.26 เทคโนโลยีเอ็นเวลล์

 13.3 เทคโนโลยีทวินทิวบ์ (The Twin-tub process) เทคโนโลยีทวินทิวบ์นี้จะใช้ทั้งที่เวลด์ และเอ็นเวลล์ร่วมกัน โดยสร้างทรานซิสเตอร์แบบเอ็นมอสลงในที่เวลด์ และสร้างทรานซิสเตอร์แบบพีมอสลงในเอ็นเวลล์ ดังรูปที่ 2.27



รูปที่ 2.27 เทคโนโลยีทวินทิวบ์