

การออกแบบและการสร้างนาฬิกาดิจิตอล



นายเตียง นาสุจันทร์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นล้วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
หน่วยวิชาคอมพิวเตอร์ค้าส่ง
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๖๔

000248

工1524346

DESIGN AND CONSTRUCTION OF DIGITAL CLOCK

Mr. Kieng Masuchand

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science

Division of Computer Science

Graduate School

Chulalongkorn University

1975

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต



Lm's on 7th.

กฤษศิริพิทักษ์วิทยาลัย

คณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์

.....นายวีระศักดิ์ ปะชาณกุรุณการ.....

๖๖. พ.ร.บ.๒๕๓๔: ๑๙๗๘. ๑๙๗๙. กํารນกการ

Haripakorn กัรรนกการ

อาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย ดร. สมควร บรมินเนหร์

ສຶກສີທີ່ຂອງບັນດີກວິທາສັບ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การออกแบบและการสร้างนาฬิกาดิจิตอล

ชื่อ นายเดียง มาสุจันทร์ หน่วยวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๔๗

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ก่อจาร์ถึงหลักการทำงานของวงจรดิจิตอลทั่วๆ ไปเป็นพื้นฐาน และแสดงการออกแบบวงจรนาฬิกาดิจิตอล ซึ่งอาศัยหลักการทำงานของ counter และ decoder นาฬิกาทั้งแบบสร้างขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ integrated circuit (ic) ทำงานตามหน้าที่ทาง ๆ ที่ออกแบบไว้ ตัวเลขบอกเวลาหนึ่งใน LED 7-segment จำนวน ๔ ตัว บอกเลขชั่วโมงและเลขนาทีไว้ด้วย มี LED อีกตัว สำหรับแสดงว่าเป็นเวลา ก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยง (a.m. or p.m.) นาฬิกาทั้งแบบใช้ไฟ ๒๒๐ โวลต์ ๘๐ Hz และใช้ความถี่ ๘๐ Hz จากกระแสไฟมาทำเป็น pulse เพื่อไปควบคุมการทำงานของวงจรนับนาทีและวงจรนับชั่วโมง

กว่าจะสร้างนาฬิกาทั้งแบบขึ้นสำเร็จและใช้งานได้จริง ต้องประสบปัญหาอย่างๆ จำนวนมาก ปัญหาอย่างๆ และผลการทดลองของนาฬิกาทั้งแบบที่แสดงไว้ในวิทยานิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจมาก นอกจากนี้แล้วยังมีการแนะนำแนวทางการใช้วงจรนาฬิกาดิจิตอลเป็นประโยชน์ในการใช้งานด้านอื่น ๆ ด้วย

Thesis Title Design and Construction of Digital Clock

Name Mr. Kieng Masuchand Division of
 Computer Science

Academic Year 1974

ABSTRACT

In this thesis, the principles of logic circuits were given. A digital clock circuit was designed based on the theories of counters and decoders. A prototype was built up in the laboratory using integrated circuit to test the design. Four seven-segment LED displays were chosen to represent the hours and minutes. Two LED were used for a.m. and p.m. indications. 220 volt 50 Hz commercial power was used as the power source. The controlling pulses for the counters of the hour unit and the minute unit were derived from the 50 Hz of the source.

The digital clock model worked satisfactorily as expected. Testing data were given. Future usage of such a clock circuit and its application were also discussed.

กิจกรรมประจำราย

วิทยานิพนธ์เรื่องการออกแบบและสร้างนาทึกคิดจิตคลื่นเป็นส่วนประกอบ
การศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต ของหน่วยวิชาคณิตพิเว�토ร์ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
ชุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้เขียนได้ค้นคว้ารวบรวม
แหล่งฐานข้อมูลทั่วไป โดยอาศัยเอกสารและหนังสือทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากท่านผู้ช่วยท่าน จนกระทั่งสำเร็จ
สมความมุ่งหมาย

ผู้เขียนขอขอบพระคุณนายคำเนิน แก้วทวีพະศุนย์คณิตพิเว�토ร์ศาสตร์
ชุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในศักดิ์เครื่องมือทั่วไป
ในการทดลองการวิจัย และกรรมการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและกำลังใจแก่ผู้วิจัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตราจารย์ ดร. ษรีพงษ์ พุ่งชีวิৎและศาสตราจารย์ ดร. สมควร
บรรจุนิเหนทร์ ซึ่งได้ให้คำแนะนำสำคัญด้านการตรวจและแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์
จนสำเร็จเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เป็นอย่างสูง

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๑
กิจกรรมประการ	๑
รายการตารางประกอบ	๓
รายการรูปประกอบ	๓
บทที่	
๑. บทนำ	๙
๒. ЛОЖИКАТЕХНОЛОГИЯ	๑
บทนำ	๕
OR gate	๕
AND gate	๖
NOT gate	๗
NAND gate	๘
NOR gate	๙
J-K Flip-Flop	๙๐
Counter	๙๑
Modulo N	๙๕
7-segment display	๙๖
BCD to 7-segment Decoder	๙๘

๑. การออกแบบนาฬิกาดิจิตอล

หลักการของนาฬิกาดิจิตอล ๖๙

Logic elements..... ๖๔

การออกแบบ ๖๕

การทำงานของวงจร ๗๐

DC Power supply ๗๕

clock pulse generator ๗๖

๒. การสร้างและการทดลอง

การสร้าง ๘๘

การทดลอง ๙๑

๓. สรุปและขอเสนอแนะ ๙๘

เอกสารอ้างอิง ๖๙

ประวัติการศึกษา ๘๘

รายการตารางประกอบ

ตารางที่

หนา

- | | |
|---|----|
| ๑. เลขฐานสิบเปรี้ยบเทียบกับเลขระบบในนาฬิกา..... | ๑๖ |
| ๒. การนับเลขของวงจร Synchronous up counter..... | ๗๔ |
| ๓. การนับเลขของ Module 6..... | ๗๕ |
| ๔. การนับเลขของ Modulo 10 | ๗๖ |
| ๕. Truth table of B C D to 7-Segment display | ๗๘ |
| ๖. แสดงผลการทดลอง..... | ๘๖ |

รายการรวมประภณ

หัวที่	หน้า
๑. วงจร OR gate	๕
๒. วงจร AND gate	๖
๓. วงจร NOT gate	๗
๔. วงจร NAND gate	๘
๕. วงจร NOR gate	๙
๖. J-K Flip-flop	๑๐
๗. วงจร Synchronous up counter	๑๑
๘. 7-Segment dis and Truth Table	๑๑
๙. วงจร B C D to 7-segment decoder	๑๒
๑๐. block diagram of clock (Second, minute, hour)	๑๓
๑๑. block diagram of clock (minute, hour)	๑๓
๑๒. วงจร asynchronous up counter	๑๔
๑๓. การเปลี่ยนเที่ยบ time delay ที่เกิดขึ้นใน counter	๑๔
๑๔. การทำงานของ SN 74161	๑๕
๑๕. การนับเลข ๑ ถึง ๑๕ ของ SN 74161	๑๕
๑๖. การทำงานของ SN 74160	๑๕
๑๗. วงจรนาฬิกาดิจิตอล	๑๖
๑๘. วงจร anti-bounce circuit.....	๑๖
๑๙. วงจร DC Power supply	๑๖

๒๐.	วงจร clock pulse generator	๓๖
๒๑.	วงจร Printed circuit ด้านหน้า.....	๓๙
๒๒.	วงจร Printed circuit ด้านหลัง.....	๓๙
๒๓.	วงจรส่วนที่เป็น display	๔๐
๒๔.	วงจรที่ประกอบสมบูรณ์แบบ	๔๐
๒๕.	วงจร Power supply	๔๙
๒๖.	วงจร clock pulse generator	๔๙
๒๗.	รูปนาฬิกาดิจิตอล	๕๒
๒๘.	รูปการเปลี่ยนเทียบระหว่าง half wave กับ square wave	๕๖