

บทที่ 5

สรุป และ ขอเสนอแนะ

5.1 ขอสรุป

ในการออกแบบและสร้างเครื่อง DIGITAL THERMOMETER ขึ้นมา ก่อนอื่นท้องศึกษา ทฤษฎีของวงจร LOGIC และอุปกรณ์ทางด้าน ELECTRONIC เช่น INTEGRATED CIRCUIT OP - AMP และ TRANSISTOR ต่าง ๆ โดยละเอียด แล้วจึงศึกษาถ้าหากว่า DIGITAL THEORY เพื่อให้เข้าใจการแปลง ANALOG เป็น DIGITAL ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการออกแบบ ซึ่งเลือกเอาวิธี DUAL SLOPE INTEGRATION TO DIGITAL CONVERTER เพราะอุปกรณ์ ทาง ELECTRONIC ที่ใช้ในวิธีนี้สะดวกในการหาด้วย สำหรับส่วนที่เปลี่ยนค่าอุณหภูมิเป็นค่า VOLTAGE ได้ประยุกต์จากวงจร BRIDGE AMPLIFIER และส่วนที่แสดงผลเป็นตัวเลขได้ ใช้หลอด LIGHT EMITTING DIODE (LED) 4 หลอด เมื่อได้ศึกษาทฤษฎีและวงจรต่าง ๆ จนเข้าใจแล้วจึงนำมาออกแบบและสร้างพร้อมกับทดลองให้ผลกันนี้คือ DIGITAL THERMOMETER เครื่องที่สร้างขึ้นมาได้สามารถวัดอุณหภูมิในช่วงที่เรียกว่า 0 - 100 °C ด้วย ความเที่ยงตรง (ACCURACY) $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

ในการสร้าง และทดลองเครื่อง DIGITAL THERMOMETER เครื่องนี้มีปัญหาต่าง ๆ กันนี้ :-

ก) ปัญหาเกี่ยวกับการสร้าง

1) อุปกรณ์ ELECTRONIC เช่น IC, TRANSISTOR และ RESISTOR
มักหาดื้อที่ต้องการให้ยาก จึงต้องหาชนิดที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมากแทน

2) ไฟ SUPPLY VOLTAGE ทั้ง 4 ไฟคือ -15V, -12V, +12V และ +5V
ใช้จากส่วน POWER SUPPLY ซึ่งใช้วิธีแปลงจากกระแสไฟฟ้า AC. 220 V. จึงทำให้ขาดของ VOLTAGE ที่ໄດ້ไม่เที่ยงคงนัก

ช) มัญญาเกี่ยวกับการทดลอง

- 1) การควบคุมอุณหภูมิคง ฯ ในคงที่ หมายทดลองทำไก่ยากมาก ค่าคง ฯ ที่จัดให้ที่อุณหภูมิคง ฯ จึงอาจจะไม่ถูกต้องนัก
- 2) THERMOMETER ปี Roth ที่ใช้เปรียบเทียบมี SCALE ไม่ละเอียดพอและไม่ใช้มาตรฐาน
- 3) อุปกรณ์เครื่องวัดไฟฟ้าคง ฯ เช่น VOLTMETER, OHMMETER และ AMPMETER ไก่ยังมาจากการห้องทดลองหลายแห่งซึ่งแต่ละแห่งเครื่องอาจจะมี ERROR และ ACCURACY ไม่เท่ากัน

5.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย และขอเสนอแนะ

จากการที่ได้ออกแบบและสร้างเครื่อง DIGITAL THERMOMETER จนสำเร็จแล้วให้ไก่เครื่องวัดอุณหภูมิที่แสดงผลด้วยค่าเลข ซึ่งมีความละเอียดถึง 0.1°C และง่ายต่อการอ่าน นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางการศึกษาสาหรับผู้ที่สนใจวิชาการทาง้าน DIGITAL THEORY สามารถถูกแปลงหรือเพิ่มเติมวงจรบางส่วนเพื่อให้ใช้ประโยชน์กันได้ :-

- (1) เพิ่มเติมวงจรบางส่วนที่จะใช้วัดอุณหภูมิที่เป็นค่ากลับหรือขยายช่วงอุณหภูมิที่จะใช้วัดใหมากขึ้น
- (2) ตัดแปลงวงจรบางส่วนเพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์เครื่องวัดทาง DIGITAL เช่น VOLTMETER, AMPMETER, OHMMETER, TACHOMETER, BAROMETER ฯลฯ
- (3) เพิ่มเติมวงจรบางส่วนให้ทำหน้าที่เป็น SWITCH ตัดตอนเมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการ เพื่อใช้ประโยชน์ในค้านการควบคุมอุณหภูมิโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม
- (4) ตัดแปลงวงจรบางส่วนเพื่อให้ค่าอุณหภูมิที่วัดให้สามารถนำไปป้อนเข้าเครื่องทาง COMPUTER ได้โดยตรง เพื่อที่จะนำไปคำนวณทางคอมพิวเตอร์ นำไปเรียงลำดับ (SORTING) นำไปวิเคราะห์ หรือนำไปควบคุม กায์ความแม่นยำและรวดเร็วกว่าแบบ ANALOG มาก